

Симуляция

# Testbench

```
`timescale 1ns/100ps
```

```
module simple_tb();
```

```
    reg clk = 1'b0;  
    reg [7: 0] in1=8'b0, in2=8'b0;  
    wire [7: 0] out1, out2;
```

```
    initial forever #1 clk = ~clk;
```

```
    initial begin
```

```
        @(posedge clk);  
        in1 = 8'd10; in2 = 8'd13;  
        @(posedge clk);  
        in1 = 8'd10; in2 = 8'd13;  
        ....
```

```
    end
```

```
    my_design DUT (.clk(clk), .in1(in1), .in2(in2),  
                  .out1(out1), .out2(out2));
```

```
    initial begin
```

```
        $monitor(out1, out2);  
        @(posedge clk);  
        $monitor(out1, out2);  
        @(posedge clk);  
        $monitor(out1, out2);  
        ...
```


```
    end
```

```
endmodule
```

Stimulus

DUT


Output checker

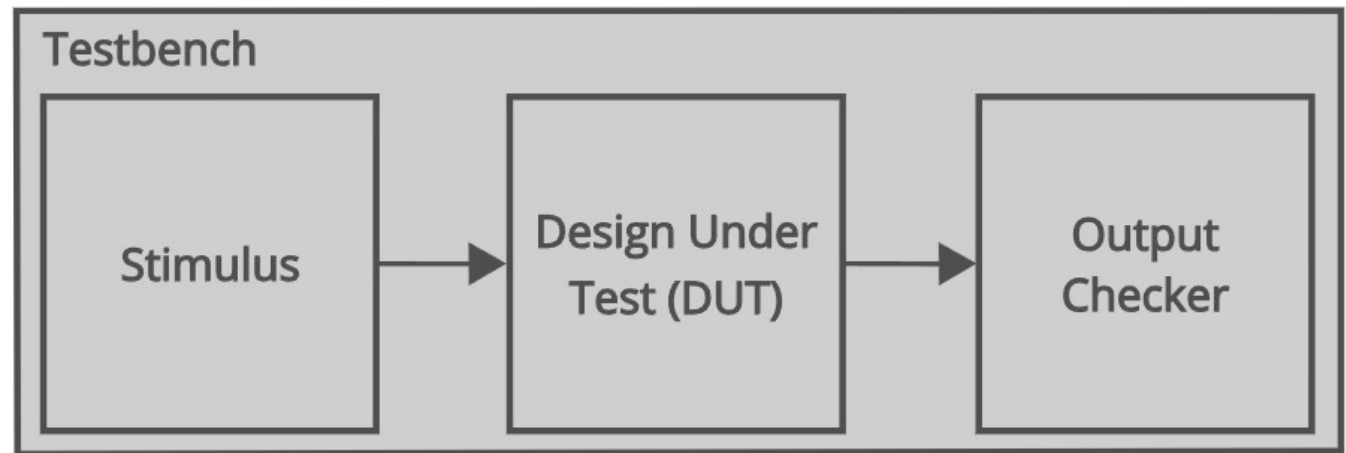

Все кроме самого модуля DUT не обязательно быть синтезируемым. Поэтому для тестирования мы можем использовать несинтезируемые конструкции.

# Время и ожидание

```
`timescale 1ns/100ps
```

 

## Пауза:


`#10.1` – пауза на 10.1 единиц времени

`#a` – может быть использован с переменной

 
## Ожидание сигнала:

`@(posedge clk);` - возвращает управление сразу после фронта clk.

```
int a;  
initial begin  
    a = 3;  
    #1 a = 4;  
    #2.1  
    a = 10;  
end
```


 
```
int a;  
initial begin  
    a = 3;  
    @(posedge clk);  
    a = 5;  
    @(posedge clk);  
    a = 10;  
end
```



# Initial block

(Procedural blocks)

- Выполнение начинается сразу же после начала симуляции
- Последовательно выполняет инструкции в блоке и завершает его.
- Так же можно вписать в синтезируемый модуль.
  - В таком случае блок initial будет запущен при симуляции, но никак не повлияет на синтезируемую схему.
  - Иногда может быть удобно для симуляции если требуется установить схему в известное состояние.

```
initial begin
    @(posedge clk);
    in1 = 8'd10; in2 = 8'd13;
    @(posedge clk);
    in1 = 8'd10; in2 = 8'd13;
    ...
end
```

```
module clk_div(
    input clk,
    output clk2
);

    reg [11:0] cnt;
    initial cnt = 12'b0;

    assign clk2 = cnt[11];

    always @(posedge clk) begin
        cnt <= cnt + 12'b1;
    end

endmodule
```

# Initial block

Внутри блока initial можно использовать операторы ветвления

```
initial begin
    int a;
    if (a==10) begin
        ...
    end
end
```

и циклов (операторы break и continue так же доступны)

```
initial begin
    int a;
    for (a=0; a<10; a=a+1) begin
        // do something
    end

    while (a!= 0) begin
        // do something
    end
end
```

Так же существует оператор бесконечного цикла, которым удобно реализовывать симуляцию clk:

```
reg clk = 1'b0;
initial begin
    forever begin
        #1 clk = ~clk;
    end
end
```

В случае если требуется исполнить всего одну команду, то begin и end можно опустить:

```
initial forever #1 clk = ~clk;
```

# Неинициализированные регистры в симуляции

## clk\_div модуль

```
module clk_div(  
    input clk,  
    output clk2  
);  
  
    reg [11:0] cnt;  
    assign clk2 = cnt[11];  
  
    always @(posedge clk) begin  
        cnt <= cnt + 12'b1;  
    end  
  
endmodule
```

## Testbench

```
`timescale 1ns/1ns  
  
module tb_clk_div();  
  
    reg clk = 1'b0;  
    initial forever #1 clk=~clk;  
  
    wire clk2;  
    clk_div DUT(.clk(clk), .clk2(clk2));  
  
endmodule
```

Т.к. Регистр cnt не был инициализирован, то его состояние X.



# Инициализация регистров

Инициализация внутри синтезируемого модуля.


(Для FPGA Intel данный код даже сгенерирует схему асинхронного сброса)  
(Для ASIC данный код будет использован только для симуляции если требуется асинхронный сброс, то придется вручную его вписать)

```
module clk_div(  
    input clk,  
    output clk2  
);  
  
    reg [11:0] cnt = 12'b0;  
    assign clk2 = cnt[11];  
  
    always @(posedge clk) begin  
        cnt <= cnt + 12'b1;  
    end  
  
endmodule
```

```
module clk_div(  
    input clk,  
    output clk2  
);  
  
    reg [11:0] cnt;  
    initial cnt = 12'b0;  
    assign clk2 = cnt[11];  
  
    always @(posedge clk) begin  
        cnt <= cnt + 12'b1;  
    end  
  
endmodule
```

Инициализация внутри testbench.
 
```
`timescale 1ns/1ns  
  
module tb_clk_div();  
  
    reg clk = 1'b0;  
    initial forever #1 clk=~clk;  
  
    wire clk2;  
    clk_div DUT(.clk(clk), .clk2(clk2));  
    initial DUT.cnt = 12'b0;  
endmodule
```




# Синхронный сброс.

По фронту clk  
если сигнал rst активен  
происходит сброс в заданное значение.

```
module reg_sync #(
    RST_VAL=1'b0
)()
    input clk,
    input rst,
    input d_in,
    output reg d_out
);

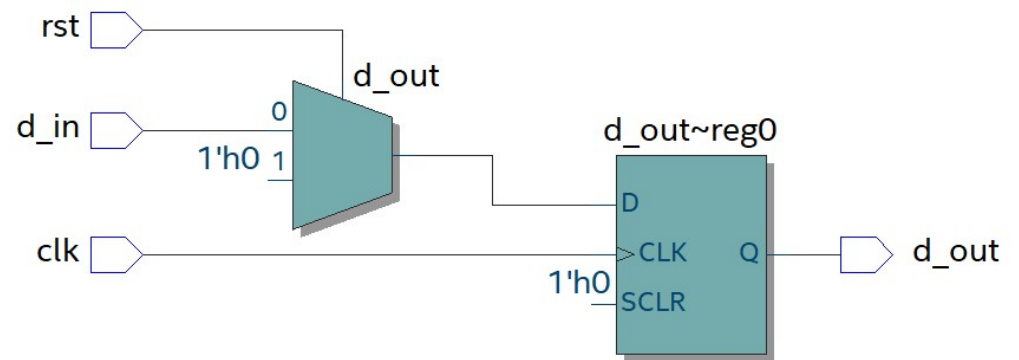    always @(posedge clk) begin
        if (rst) begin
            d_out <= RST_VAL;
        end
        else begin
            d_out <= d_in;
        end
    end
endmodule
```



clk posedge and rst is high

d\_out was reset to 0.



# Асинхронный сброс

Reset происходит по фронту самого сигнала rst\_n.


Сброс происходит независимо от clk.

Чаще всего используется для инициализации при запуске устройства POR (Power On Reset).

```
module reg_async #(
    RST_VAL=1'b0
)()
    input clk,
    input rst_n,
    input d_in,
    output reg d_out
);

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        d_out <= RST_VAL;
    end
    else begin
        d_out <= d_in;
    end
end

endmodule
```

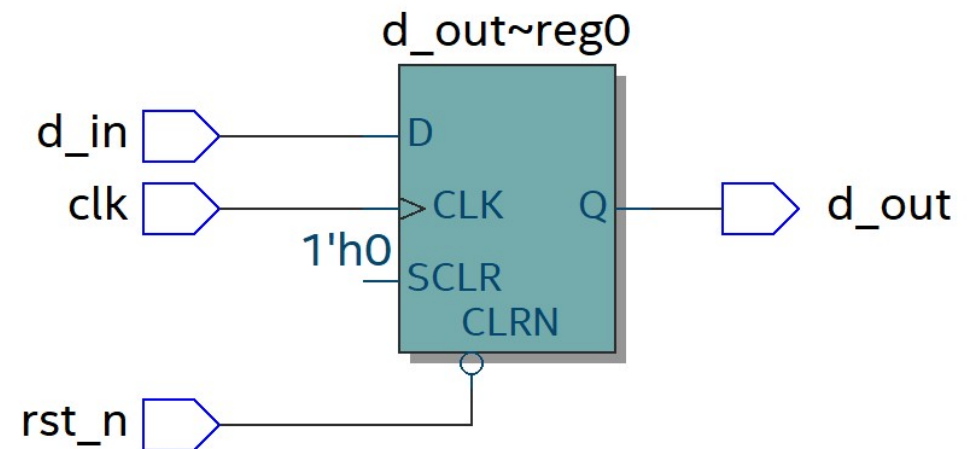

Обычная запись

negedge rst\_n сброс

# Функции

Для повторяющихся вычислений в Verilog так же можно написать функции.  
Есть два разных стиля объявления функций.

```
function integer sum (input integer in_a, in_b);  
    begin  
        sum = in_a + in_b;  
    end  
endfunction
```

```
function integer sum;  
    input integer in_a;  
    input integer in_b;  
    begin  
        // Return the sum of the two inputs  
        sum = in_a + in_b;  
    end  
endfunction
```

В Verilog есть некоторое количество встроенных математических функций:  
\$exp, \$ceil, \$sin, \$log10 .....

Функции предназначены только для вычислений и не могут содержать операторы задержки или ожидания такие как #1 и @(posedge clk)!!

# Task

В отличие от функций, task может 'возвращать' несколько значений и использовать конструкции затрачивающие время симуляции (**#1** и **@(posedge clk)**). Но Task может быть использован только для симуляции.

```
// style 1
task sum_on_clk(input clk, input [3: 0] a, b, output [3: 0] c);
begin
    @(posedge clk);
    c = a+b;
end
endtask
```

```
// style 2
task sum_on_clk;
    input [3: 0] a, b;
    output [3: 0] c;
    begin
        @(posedge clk);
        c = a+b;
    end
endtask
```

```
// call
initial begin
    reg clk;
    reg [3: 0] x, y, z;
    sum_on_clk(clk, x, y, z);
end
```



# Sytem Tasks

Полный список если потребуется всегда можно посмотреть в документе стандарта (Например [Verilog 2005](#)). Там же можно посмотреть их аргументы (т.к. Порой найти информацию по непопулярным задачам бывает проблематично)


- Display tasks
  - \$display
  - \$monitor
- File IO
  - \$fopen
  - \$fread
  - \$fwrite
- Simulation Control
  - \$stop
  - \$finish
- Simulation time
  - \$time
  - \$realtime
- File IO
  - \$fopen
  - \$fread
  - \$fwrite
- Probabilistic distribution
  - \$random
  - \$dist\_normal

# Основы синхронной логики

# Особенности работы D триггера

  


# Комбинационная логика (Hazard)


 


Из за того что задержка распространения сигнала по различным путям разная, то выход комбинационной схемы некоторое время может переключаться.

 Время дребезга определяется длиннейшим путем.





# Комбинационная логика (Hazard)



 
 




# Способ решения проблемы

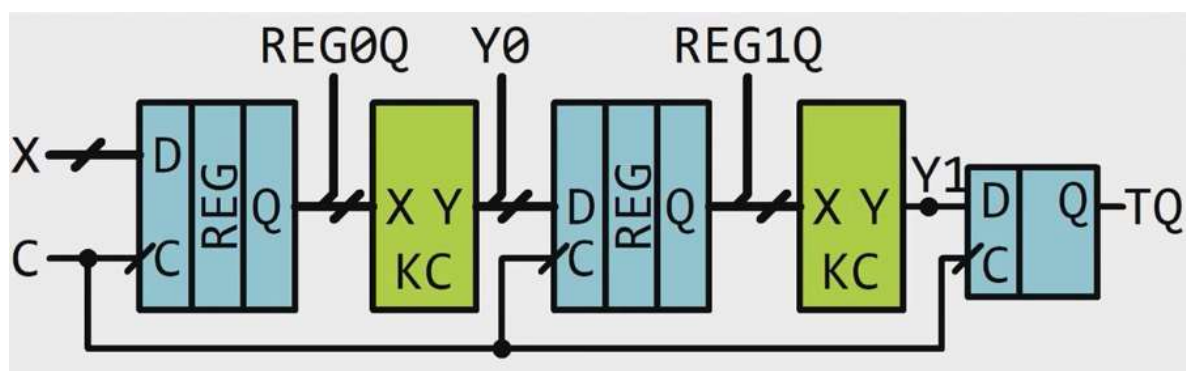
 

    
# Синхронизация внешних сигналов (Метастабильность)



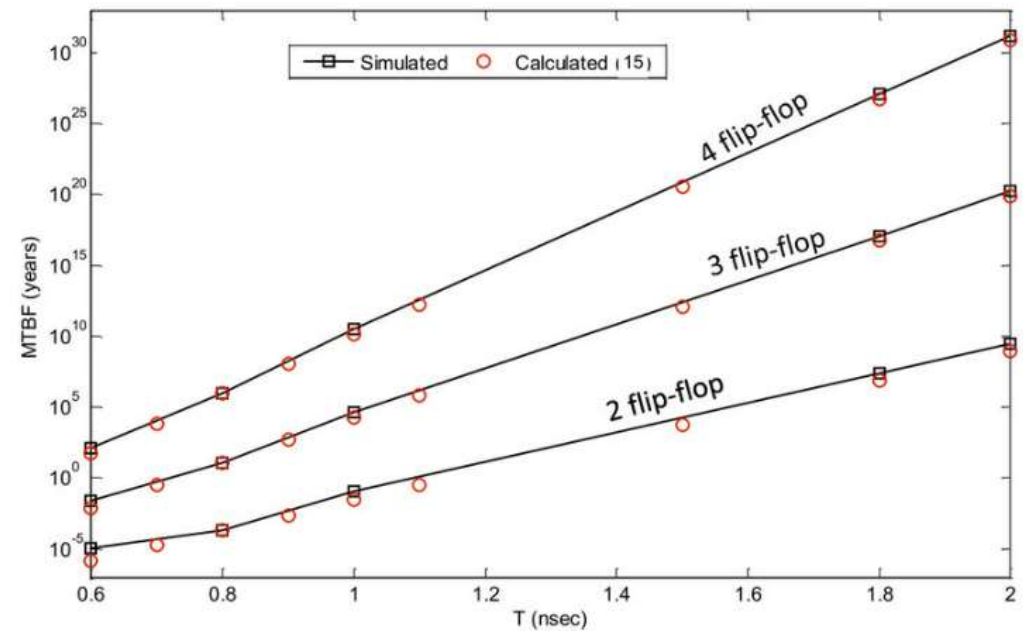 
# Решение проблемы метастабильности

Для уменьшения вероятности попадания в метастабильное состояние можно увеличить цепочку триггеров



# IO порты

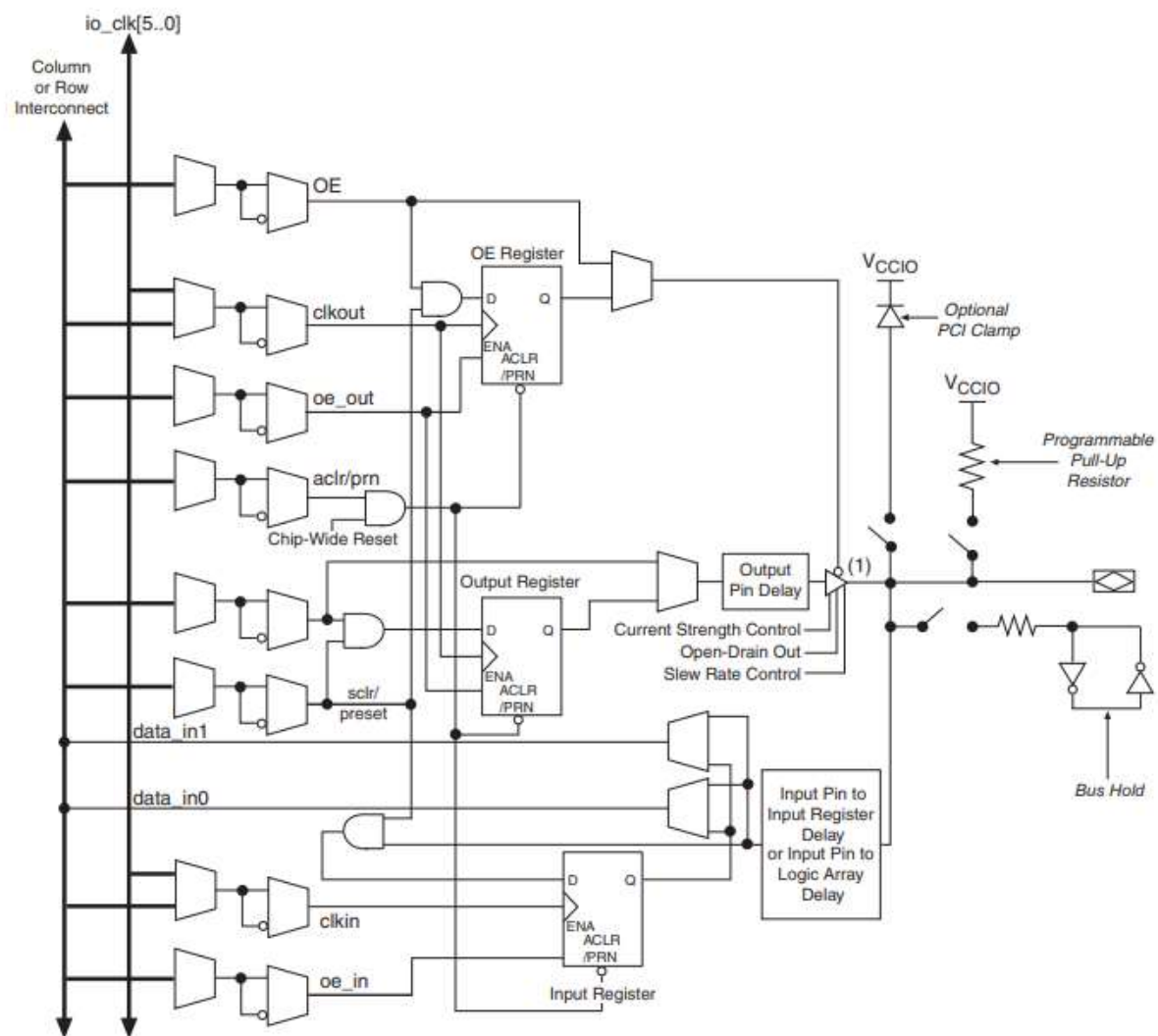


# Кнопка подключение

В отпущенном состоянии – 1.


В нажатом – 0.

 Возможно подключение наоборот через подтягивающий к земле резистор.


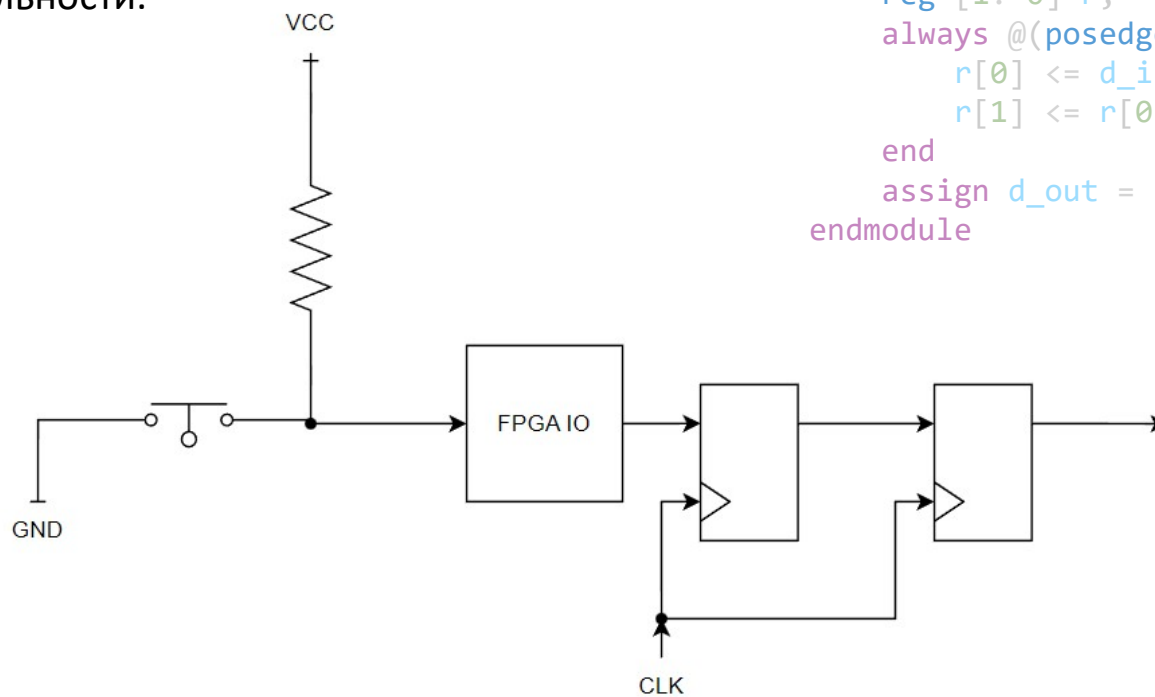
# Кнопка асинхронный вход.

Сигнал с кнопки асинхронный, поэтому его следует в первую очередь синхронизировать чтобы избежать метастабильности.




```
module sync(  
    input clk,  
    input d_in,  
    output d_out  
);  
    reg [1: 0] r;  
    always @(posedge clk) begin  
        r[0] <= d_in;  
        r[1] <= r[0];  
    end  
    assign d_out = r[1];  
endmodule
```

# Простейшее устройство с кнопкой

```
module button_connect(  
    input clk,  
    input btn,  
    output led  
);  
  
    wire btn_sync;  
    sync sync_inst(  
        .clk(clk),  
        .d_in(btn),  
        .d_out(btn_sync));  
  
    assign led = btn_sync;  
  
endmodule
```

При нажатии кнопки диод загорается.

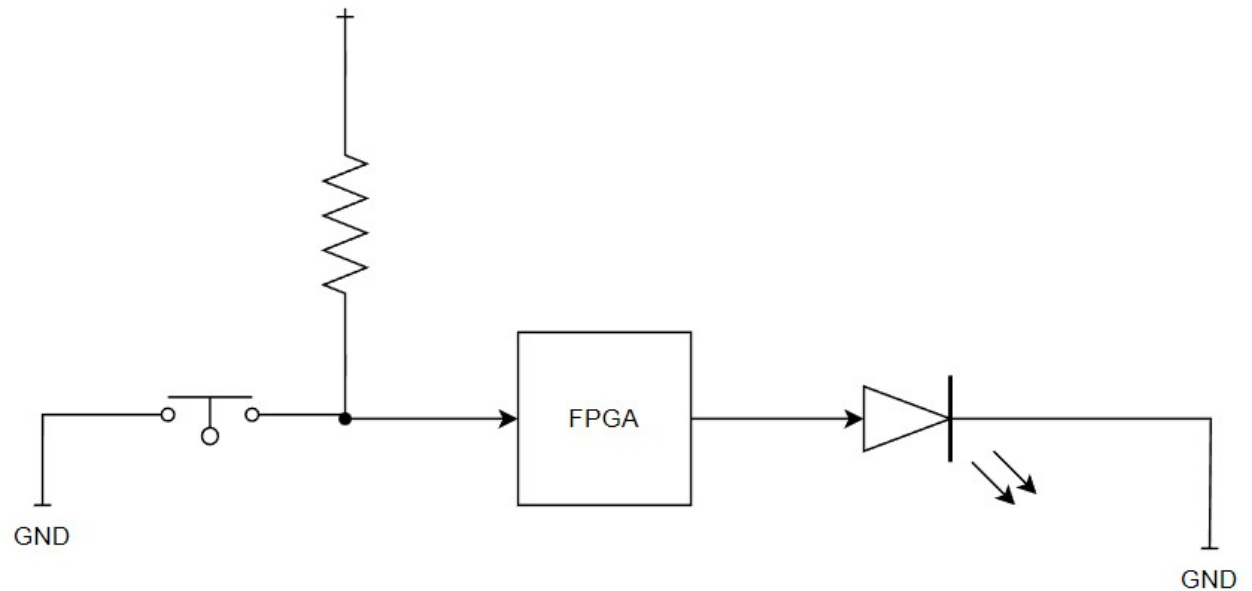

# Детектирование нажатия

Что если мы хотим менять состояние кнопки нажатием.



Первое нажатие – диод горит.

Второе нажатие – диод гаснет.

Нам потребуется как то определить событие нажатия

```
reg btn_sync_del;  
always @(posedge clk) btn_sync_del <= btn_sync;
```

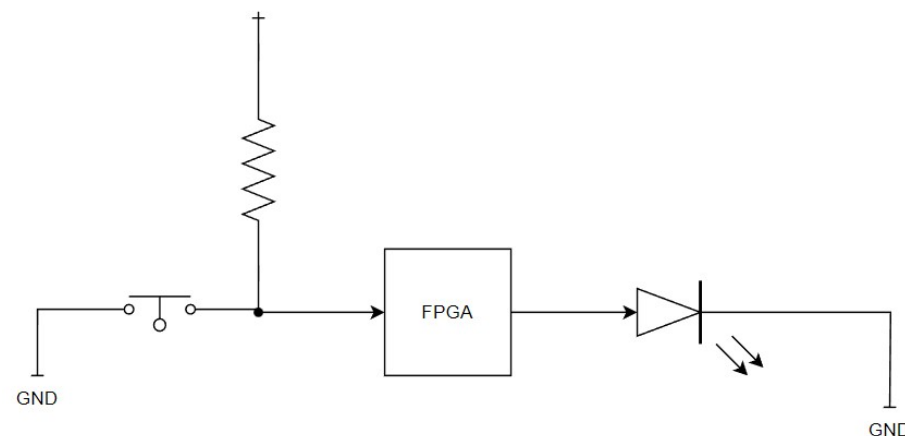 
```
wire press_pulse = (btn_sync_del)&(~btn_sync);
```




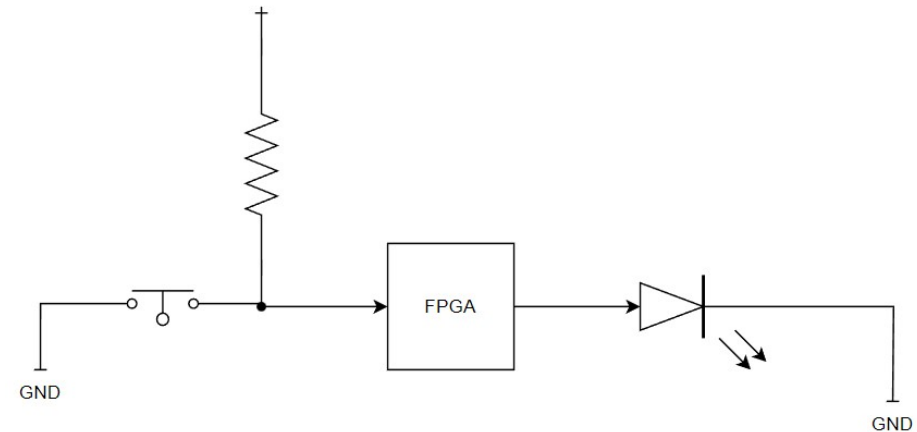
# Переключение диода по нажатию

```
module button_state(input clk, btn, output led);  
  
    wire btn_sync;  
    sync sync_inst(.clk(clk), .d_in(btn), .d_out(btn_sync));  
  
    reg btn_sync_del;  
    always @(posedge clk) btn_sync_del <= btn_sync;  
    wire press_pulse = (btn_sync_del)&(~btn_sync);  
  
    reg state = 1'b0;  
    always @(posedge clk) begin  
        if (press_pulse) state <= ~state;  
    end  
  
    assign led = state;  
  
endmodule
```



# Дребезг контактов

Кнопка замыкается не единомоментно а сдребезгом. Поэтому вместо одного нажатия может быть сгенерировано множественное нажатие. Есть разные способы борьбы с дребезгом. Простейший способ - подождать ~10 мсек после первого срабатывания.

