 



## Continuous Assignment

```
wire a, b, c, d;  
assign c = a | b;  
assign d = c ^ b;
```




## Blocking Assignment

```
wire a, b;  
reg c, d;  
always @(posedge clk) begin  
    c <= a | b;  
    d <= c ^ a;  
end
```

 


## Non-blocking Assignment

```
wire a, b;  
reg c, d;  
always @(posedge clk) begin  
    c = a | b;  
    d = c ^ a;  
end
```

 


# Always @(\*) block

```
wire a, b;  
reg c, d;  
always @(posedge clk) begin  
    c = a | b;  
    d = c ^ a;  
end
```

 


```
wire a, b;  
reg c, d;  
always @(*) begin  
    c = a | b;  
    d = c ^ a;  
end
```

 


## Always @(\*) block

```
wire a, b, c, d;  
assign c = a | b;  
assign d = c ^ b;
```

 


```
wire a, b;  
reg c, d;  
always @(*) begin  
    c = a | b;  
    d = c ^ a;  
end
```

 

Зачем тогда нужна конструкция always @(\*) ?


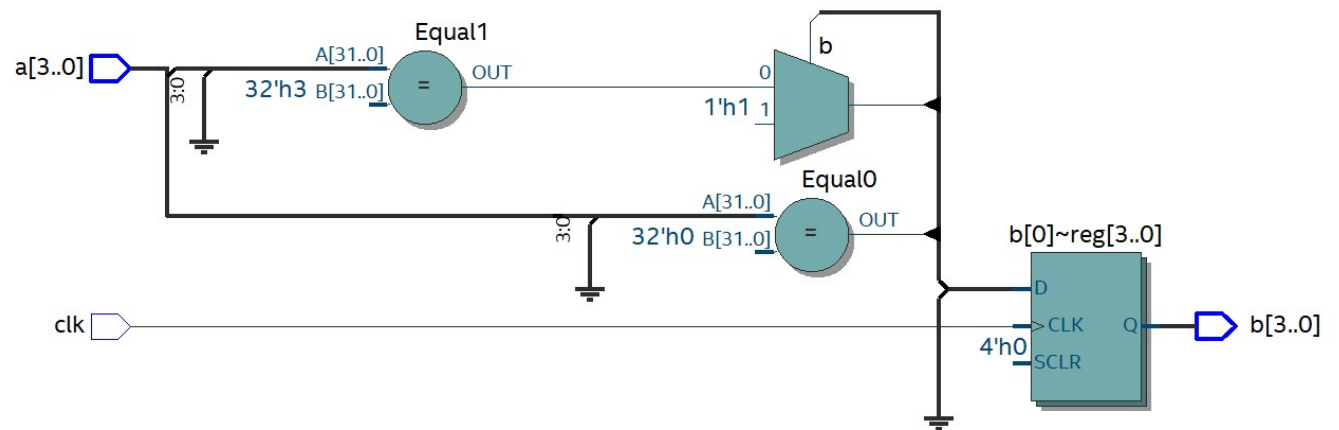
# Условия (if else)

```
wire [3: 0] a;  
reg [3: 0] b;  
always @(posedge clk) begin  
    if (a==4'd0) begin  
        b <= 4'd3;  
    end else if (a==4'd3) begin  
        b <= 4'd2;  
    end else begin  
        b <= 4'd0;  
    end  
end
```



 
 
# Мультиплексор (MUX)

```
wire [3: 0] a;  
reg [3: 0] b;  
always @(posedge clk) begin  
    if (a==4'd0) begin  
        b <= 4'd3;  
    end else if (a==4'd3) begin  
        b <= 4'd2;  
    end else begin  
        b <= 4'd0;  
    end  
end
```



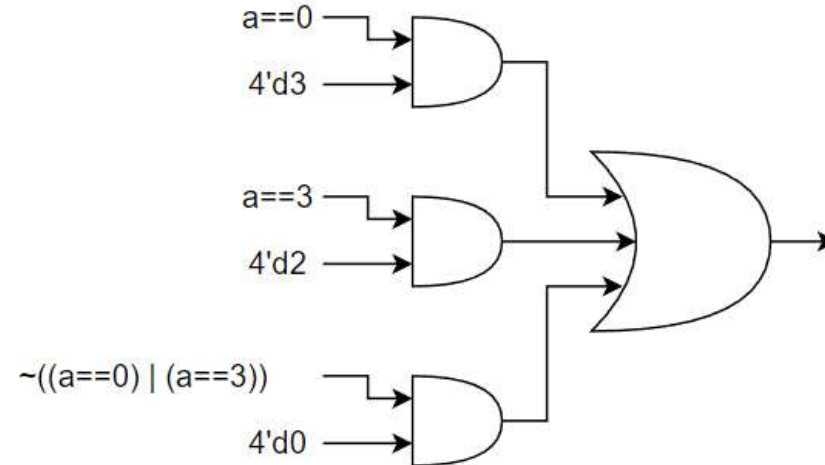 
# Мультиплексор (MUX)

```
wire [3: 0] a;  
reg [3: 0] b;  
always @(posedge clk) begin  
    if (a==4'd0) begin  
        b <= 4'd3;  
    end else if (a==4'd3) begin  
        b <= 4'd2;  
    end else begin  
        b <= 4'd0;  
    end  
end
```


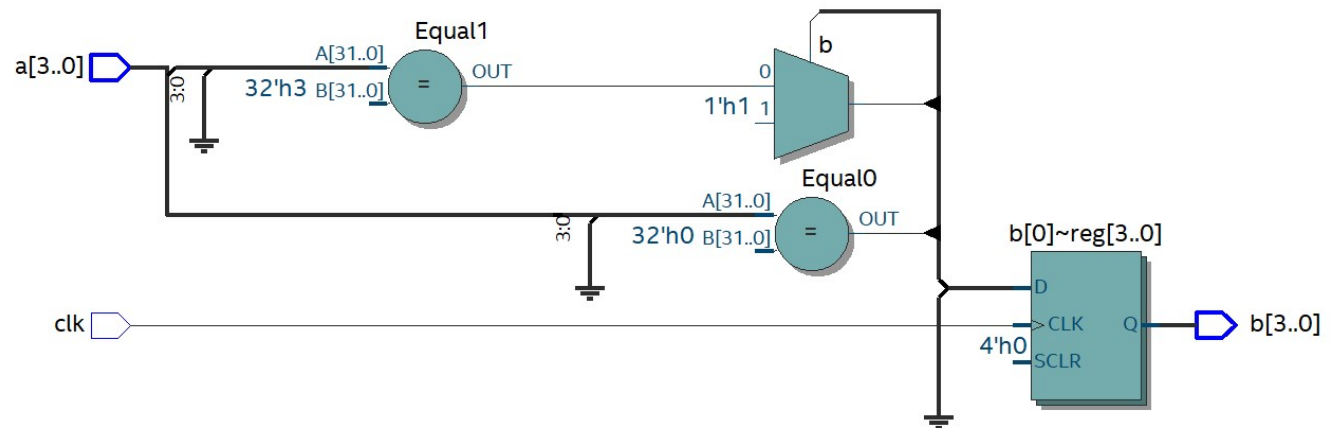
# Условия (case)


```
wire [3: 0] a;  
reg [3: 0] b;  
always @(posedge clk) begin  
  case (a)  
    4'd0:  
      b <= 4'd3;  
    4'd3:  
      b <= 4'd2;  
    default:  
      b <= 4'd0;  
  endcase  
end
```


 
# Тернарный оператор

`assign cond ? <result if true> : <result if false>`

```
wire [3: 0] a, b, c, d;  
assign d = (a==4'h0) ? b : c;
```





 
# Тернарный оператор

```
assign cond ? <result if true> : <result if false>
```

```
wire [3: 0] a, b, c, d;  
assign d = (a==4'd0) ? b : c;
```





**Что если условий много?**

```
assign b = (a==4'd0 ? 4'd3 : (a==4'd3 ? 4'd2 : 4'd0));
```
  
# Always @(\*) block


```
wire [3: 0] a;  
reg [3: 0] b;  
always @(*) begin  
    if (a==4'd0) begin  
        b <= 4'd3;  
    end else if (a==4'd3) begin  
        b <= 4'd2;  
    end else begin  
        b <= 4'd0;  
    end  
end  
end
```



# Half adder


a	b	carry	sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

↑      ↑  
AND   XOR

 


# Full adder


a	b	carry_in	carry_out	sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

## half adder


 


## full adder

 


# Реализация в FPGA
  
## Различные схемы из логических элементов




 Реально т.к. Сложение – одна из наиболее распространенных операций, поэтому блоки FPGA специально оптимизированы под такую задачу



 
# Модули FA и HA

```
module HA (  
    input a,  
    input b,  
    output sum,  
    output carry_out  
);  
    assign carry_out = a & b;  
    sum = a ^ b;  
endmodule
```




```
module FA(  
    input a,  
    input b,  
    input carry_in,  
    output carry_out,  
    output sum  
);  
    assign sum = a ^ b ^ carry_in;  
    assign carry_out = a&b | a&carry_in | b&carry_in;  
endmodule
```

 

# Сложение.

**Схема выполнения беззнакового сложения двух N-разрядных чисел**

 


# Восьмибитный сумматор

```
module adder8 (  
    input  [7:0]a,  
    input  [7:0]b,  
    output [8:0]sum  
);  
    wire [7: 0] c;  
    HA ha0( .a(a[0]), .b(b[0]), .sum(sum[0]), .carry_out(c[0]));  
    FA fa1( .a(a[1]), .b(b[1]), .carry_in(c[0]), .sum(sum[1]), .carry_out(c[1]));  
    ...  
    FA fa7( .a(a[7]), .b(b[7]), .carry_in(c[6]), .sum(sum[2]), .carry_out(c[7]));  
    assign sum[8] = c[7];  
endmodule
```

Но обычно все сильно проще.
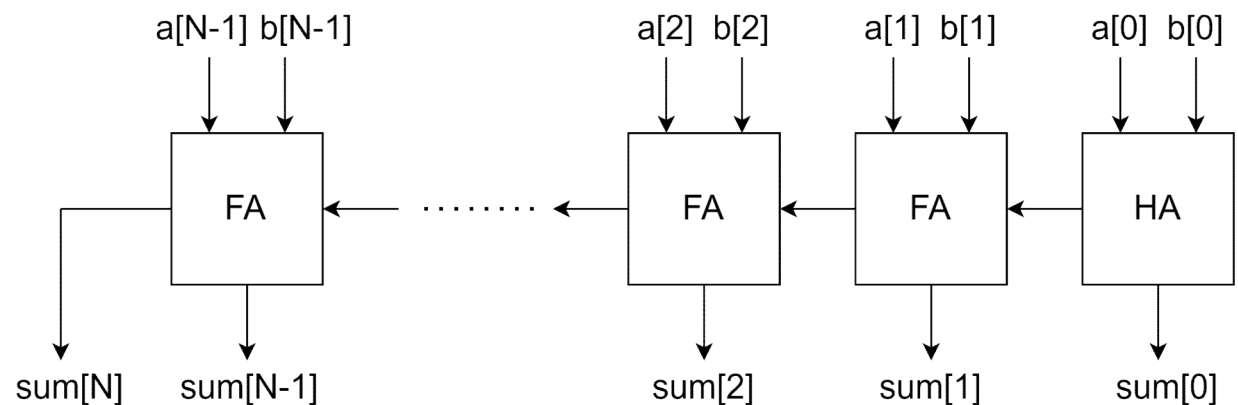
```
module adder8 (  
    input  [7:0] a,  
    input  [7:0] b,  
    output [8:0] sum  
);  
    assign sum = a + b;  
endmodule
```



# Параметры

- Параметры позволяют переиспользовать код для схожих задач.
- Значения параметров должны быть известны на момент компиляции
- Соответственно для их инициализации можно использовать только выражения с литералами и другими параметрами

```
module adder #(
    parameter W_ADD = 8
) (
    input  [W_ADD-1:0] a,
    input  [W_ADD-1:0] b,
    output [W_ADD:0] sum
);
    assign sum = a + b;
Endmodule
```

```
// create instance
adder #(W_ADD=10) add10 (
    .a(a),
    .b(b),
    .sum(sum)
)
```



# Параметры (Два способа объявления)

```
module module_name #(
    [parameter_list]
) (
    [port_list]
);
    ...
endmodule

// example
module adder #(
    parameter W_ADD = 8
) (
    input  [W_ADD-1:0] a,
    input  [W_ADD-1:0] b,
    output [W_ADD:0] sum
);
    assign sum = a + b;
endmodule
```

```
module module_name ([port_list]);
    [declare parameters];
    [declare ports];
    ...
endmodule

// example
module adder(a, b, sum);

    parameter W_ADD = 8;

    input [W_ADD-1: 0] a, b;
    output [W_ADD: 0] sum;

    assign sum = a + b;

endmodule
```

# Localparam

**localparam** – параметр, который нельзя задать при создании модуля. Используется для промежуточных вычислений с параметрами.

**Parameter** – обязан быть задан при создании (или будет использовано значение по умолчанию)

**Localparam** – нельзя задать при создании модуля.

```
module adder (a, b, sum);

    parameter W_ADD = 8;
    localparam W_SUM = W_ADD+1;

    input [W_ADD-1: 0] a, b;
    output [W_SUM-1: 0] sum;

    assign sum = a + b;

endmodule


// create instance
adder #(W_ADD=10) add10 (
    .a(a),
    .b(b),
    .sum(sum)
)
```

# Generate Loop

```
module adder #(
    parameter W_ADD = 8
) (
    input  [W_ADD-1:0] a, b,
    output [W_ADD:0] sum
);
    wire [W_ADD-1: 0] c;
    HA ha0( .a(a[0]), .b(b[0]), .sum(sum[0]), .carry_out(c[0]));

    genvar i;
    generate
        for (i=1; i<W_ADD; i=i+1) begin
            FA fa(
                .a(a[i]),
                .b(b[i]),
                .carry_in(c[i-1]),
                .sum(sum[i]),
                .carry_out(c[i])
            );
        end
    endgenerate

    assign sum[8] = c[7];
endmodule
```

 


# IF with parameter

```

module (
    input clk,
    input a, b, choose,
    output reg c
);
    always @(posedge clk) begin
        if (choose==1'b0) begin
            c <= a;
        end else begin
            c <= b;
        end
    end
endmodule

```

 


```


module #(
    parameter CHOOSE=0
) (
    input clk,
    input a, b,
    output reg c
);
    always @(posedge clk) begin
        if (CHOOSE==0) begin
            c <= a;
        end else begin
            c <= b;
        end
    end
endmodule

```




CHOOSE=0

 

CHOOSE=1

 
   
# Семисегментный индикатор (динамическая индикация)





# Делитель частоты

```
module clk_div(  
    input clk,  
  
    output clk2  
);  
  
reg [11:0]cnt = 0;  
  
assign clk2 = cnt[11];  
  
always @(posedge clk) begin  
    cnt <= cnt + 12'b1;  
end  
  
endmodule
```

  
# Семисегментный декодер

```
module bin_to_seg(  
    input data,  
  
    output reg [6:0] segments  
);  
  
always @(*) begin  
    case (data)  
        1'b0: segments = 7'b1111110;  
        1'b1: segments = 7'b0110000;  
    endcase  
end  
  
endmodule
```


 
# Динамическая индикация

```
module bin_display(  
    input clk, [3:0]data,  
  
    output [3:0]anodes, [6:0]segments  
);  
  
    reg [1:0]i = 0;  
    assign anodes = (4'b1 << i);  
  
    always @(posedge clk) begin  
        i <= i + 2'b1;  
    end  
  
    wire b = data[i];  
    bin_to_seg bin_to_seg(.data(b), .segments(segments));  
  
endmodule
```





# Top.v

```
module top(  
    input CLK,  
  
    output DS_EN1, DS_EN2, DS_EN3, DS_EN4,  
    output DS_A, DS_B, DS_C, DS_D, DS_E, DS_F, DS_G  
);  
  
wire [3:0]d = 4'b1011;  
wire [3:0]anodes;  
assign {DS_EN1, DS_EN2, DS_EN3, DS_EN4} = ~anodes;  
  
wire [6:0]segments;  
assign {DS_A, DS_B, DS_C, DS_D, DS_E, DS_F, DS_G} = segments;  
  
clk_div clk_div(.clk(CLK), .clk2(clk2));  
  
bin_display disp(.clk(clk2), .data(d), .anodes(anodes), .segments(segments));  
  
endmodule
```

