
 


# Введение в проектирование ПЛИС

Авторы курса:

 

Буссе Александр ...  
[https://t.me/alex\\_busse](https://t.me/alex_busse)



Покровский Андрей Дмитриевич  
[https://t.me/the\\_november\\_sun](https://t.me/the_november_sun)

## Полезные ссылки:

Телеграмм чат: <https://t.me/+b2MxHuWJN441MDky>

GitHub: [https://github.com/BusseAA/FPGA\\_introduction\\_course/wiki](https://github.com/BusseAA/FPGA_introduction_course/wiki)

# План занятий

## Даты планируемых занятий:

1. 04.09.2024
2. 18.09.2024
3. 02.10.2024
4. 16.10.2024
5. 30.10.2024 (выдача финального ДЗ)
6. 13.11.2024
7. 27.11.2024
8. 11.12.2024 (сдача всех ДЗ)

## Оценка за курс:

- Всего будет три обычных ДЗ и один домашний проект
  1. 20 баллов
  2. 25 баллов
  3. 25 баллов
  4. 30 баллов (проект)
- Сдача ДЗ
  - Можно на следующее занятие или через одно
  - Сдача на третьем занятии после выдачи ДЗ **минус 10** баллов
  - Сдача на четвертом занятии после выдачи ДЗ **минус еще 10** баллов
  - Дальше без штрафов

# CPU (Central Processing Unit)

## Programming language

```
# include <iostream>
```


```
int main() {  
  
    int a[10] = { .... };  
    int b[10] = { .... };  
    int c[10];  
  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        c[i] = a[i] + b[i];  
    }  
    return 0;  
}
```



Compiler



Opcodes + data

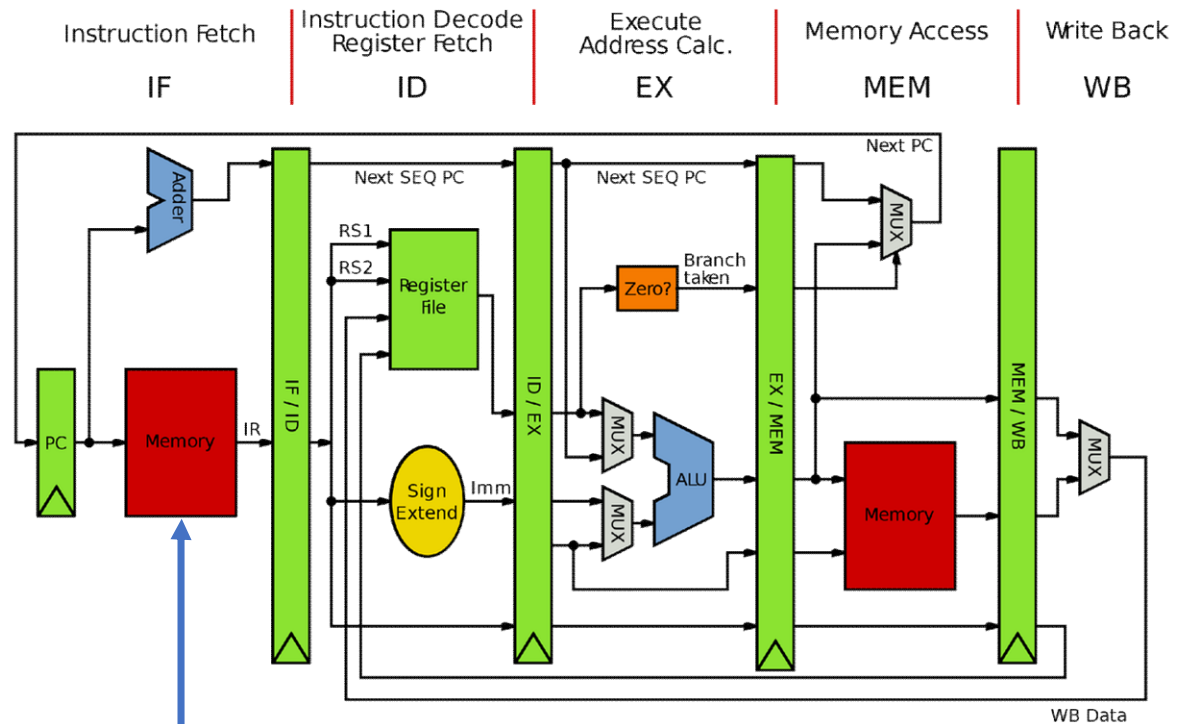



# CPU (Central Processing Unit)

## Плюсы:

- Универсальность
- Доступность
- Простота программирования
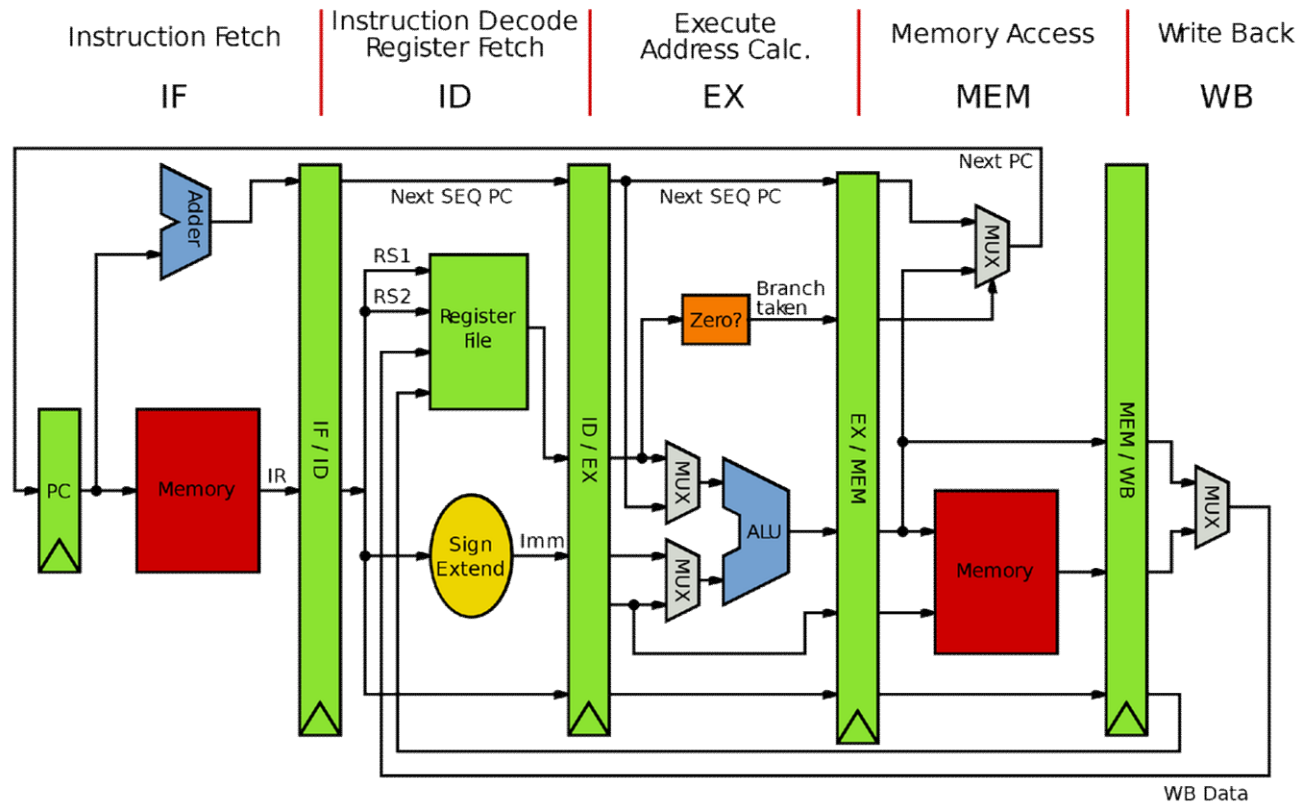 
## Минусы:

- Невысокая эффективность для специфичных задач



# ASIC (application-specific integrated circuit)

## Примеры:



- Микросхема цифровой обработки звукового сигнала в мобильном телефоне
- Оборудование для майнинга криптовалют

## Плюсы:

- Максимальная производительность и энергоэффективность для выполнения конкретной задачи
  
## Минусы:


- Высокая стоимость выпуска больших партий микросхем
- Узкая специализация готовой микросхемы
- Большое время на разработку
- Сложность разработки



 
# ASIC (application-specific integrated circuit)

**HDL** (Hardware Description Language)  
(VHDL, AHDL, **Verilog**)

```
module AddVectors (  
    a,  
    b,  
    c  
);  
  
    parameter N = 10;  
    parameter W_DATA = 32;  
  
    input a[N*W_DATA-1: 0];  
    input b[N*W_DATA-1: 0];  
    output c[N*W_DATA-1: 0];  
  
    genvar i;  
    generate  
        for (i=0; i<N; i=i+1) begin  
            assign c[(i+1)*W_DATA-1: W_DATA] = \  
                a[(i+1)*W_DATA-1: W_DATA] + \  
                b[(i+1)*W_DATA-1: W_DATA];  
        end  
    endgenerate
```



**Design Compiler + elements libraries**



 


   **SYNOPSYS®**

+




Elaborate  
Map + optimize  
Place and route  
.....



# FPGA (field-programmable gate array)

## Внутреннее строение ПЛИС

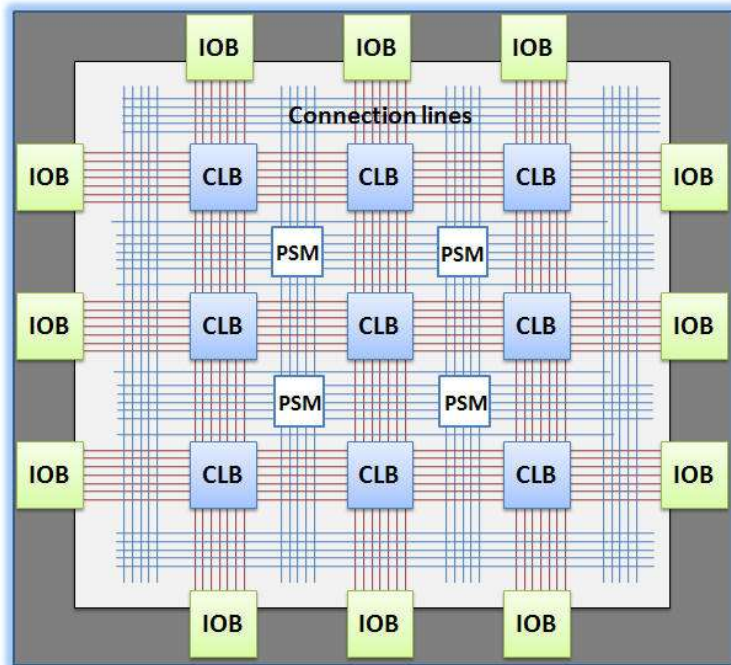

IOB  
Input Output Block

CLB  
Configurable  
Logic Block

PSM  
Programmable  
Switch Matrix

Connection lines  
Single, Long  
Double, Direct

## Плюсы:

- Есть возможность поменять схему под конкретную задачу (возможность реконфигурации)

## Минусы:

- Низкая энергоэффективность по сравнению с ASIC
- Высокая стоимость
- Долгая загрузка

## Применение:


- Прототипирование электронных схем
- Обработка сетевых пакетов
- Цифровая обработка сигналов (DSP)
- Computer Vision
- Нейронные сети


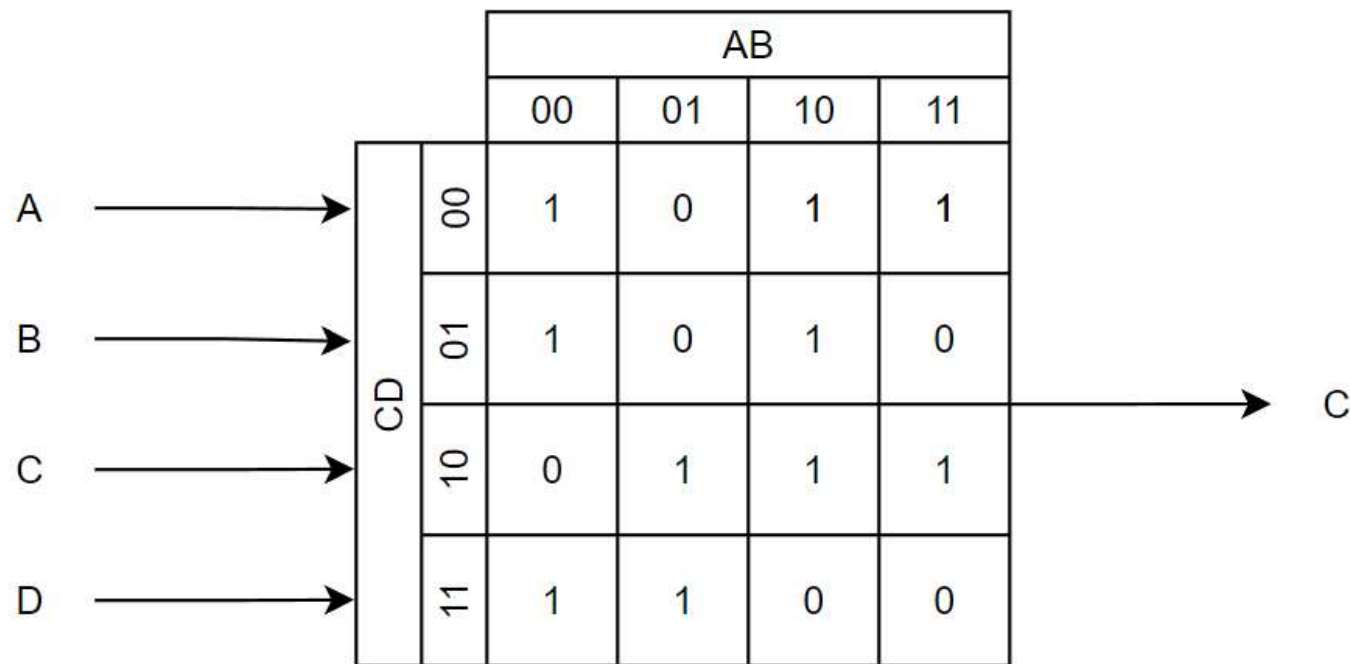
# Комбинационные схемы (Combinational schemes).

Логические схемы реализуют логические (Булевы) функции.


Основной принцип комбинационной схемы – выходное значение схемы зависит только от входных значений.





# Примеры простейших комбинационных схем


НЕ (NOT)

 

A	Y
0	1
1	0

$$Y = \sim A$$


И (AND)

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = A \& B$$


ИЛИ (OR)

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$Y = A | B$$


ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR)

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = A \wedge B$$

И-НЕ (NAND)

 


A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = \sim (A \& B)$$

Обозначение элементов на Verilog


# Реализация Комбинационной логики в FPGA

## Logic Element (Cyclon IV)

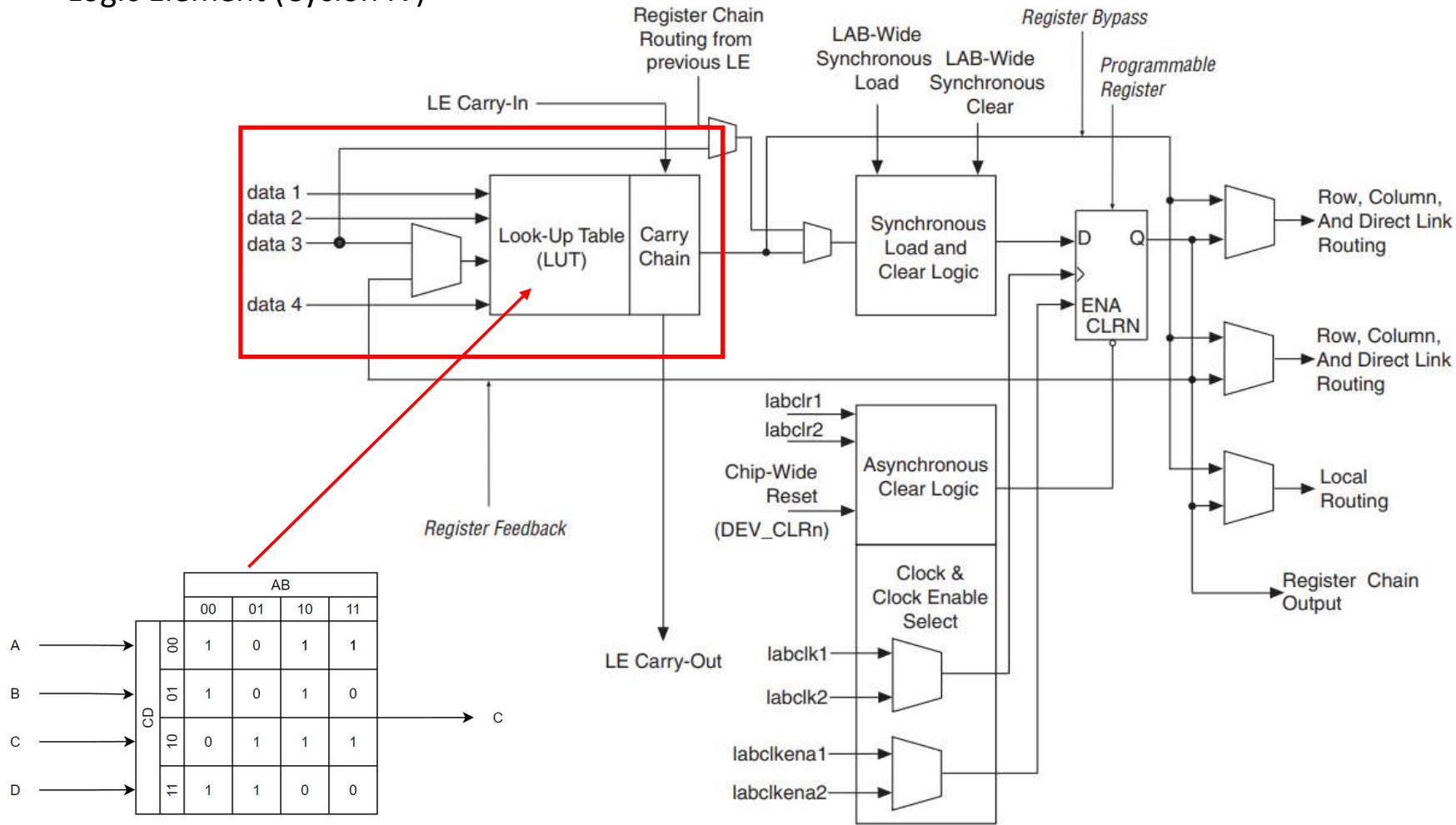

# Запоминающие устройства.


## RS защелка (RS latch).

 

S	R	Y <sub>t-1</sub>	Y <sub>t</sub>
0	0	Y	Y
0	1	Y	0
1	0	Y	1
1	1	Y	X

Не допустимо на вход RS защелки одновременно подавать R и S равные единице. Иначе на его выходе будет неопределенное значение **X**. На самом деле, выход примет значение 0 или 1, но невозможно предугадать, какое из них.


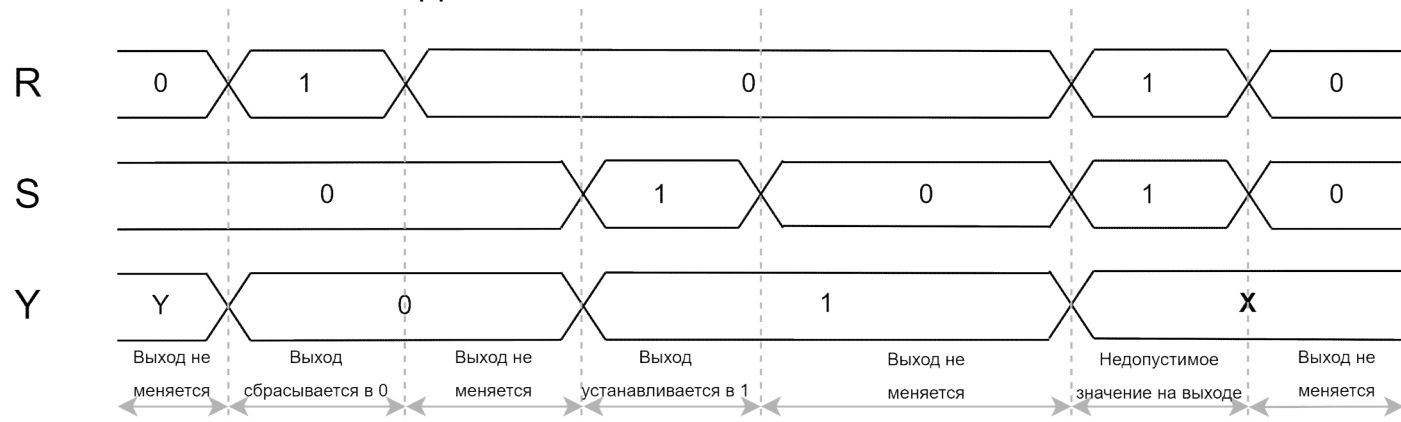
Состояния на выходе RS защелки определяется уровнями входных сигналов и значением выходного сигнала.



# Запоминающие устройства.

## D защелка (D latch).


D защелка  
(D latch)

  

D	WE	$Y_{t-1}$	$Y_t$
D	0	Y	Y
0	1	Y	0
1	1	Y	1


D защелка содержит в себе RS защелку, но благодаря наличию сигнала разрешения записи WE на входе RS защелки одновременно не может быть единиц на обоих портах. Таким образом D защелка решает проблему RS защелки.

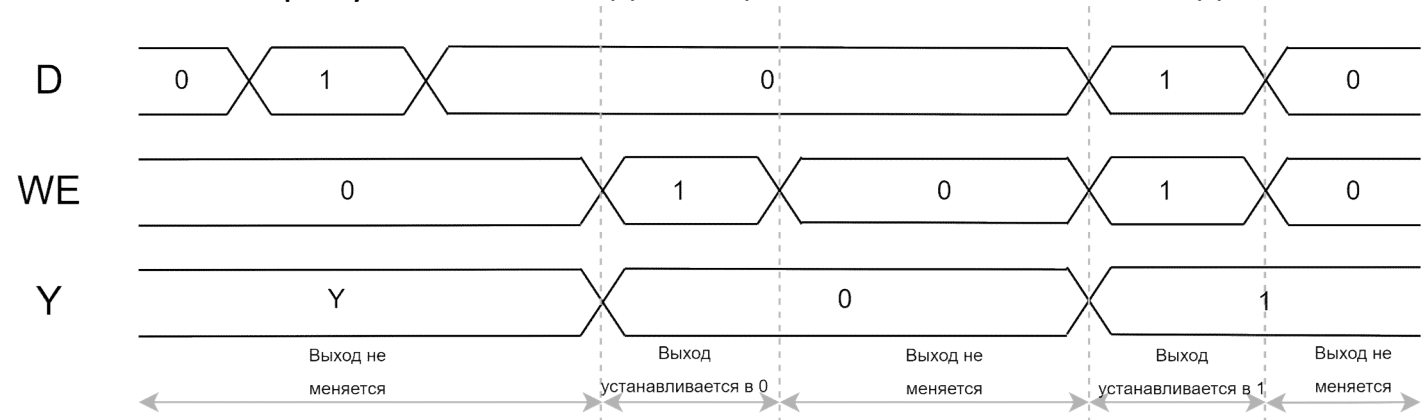Сигнал WE пропускает на выход D защелки значение на его входе, если WE = 1.



 
# Тактирование

- Тактовый сигнал — clock
- Фронт — positive edge
- Спад — negative edge


 
# Тактирование


- Комбинационная логика не работает мгновенно, поэтому вычисления нужно *синхронизировать*
- Кварцевый генератор генерирует *тактовый сигнал* — clock
- Все комбинационные схемы должны успеть закончить вычисления за период тактового сигнала



# Запоминающие устройства.



## D триггер (D flip-flop).

D триггер  
(D flip-flop)

 

D	clk	$Y_{t-1}$	$Y_t$
D	0	Y	Y
D	1	Y	Y
D	0→1	Y	D
D	1→0	Y	Y

 
 
У D триггера изменение состояния происходит только при изменении тактового сигнала clk из 0 в 1 (при другой структуре возможно из 1 в 0).




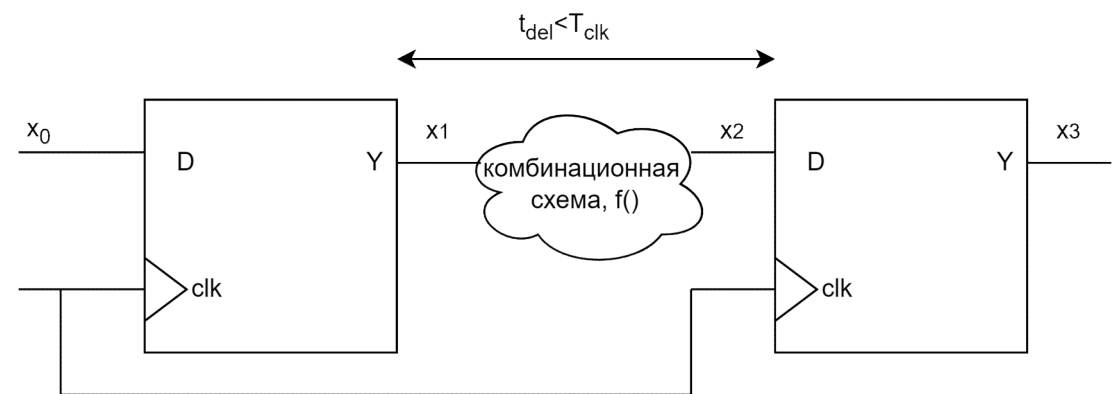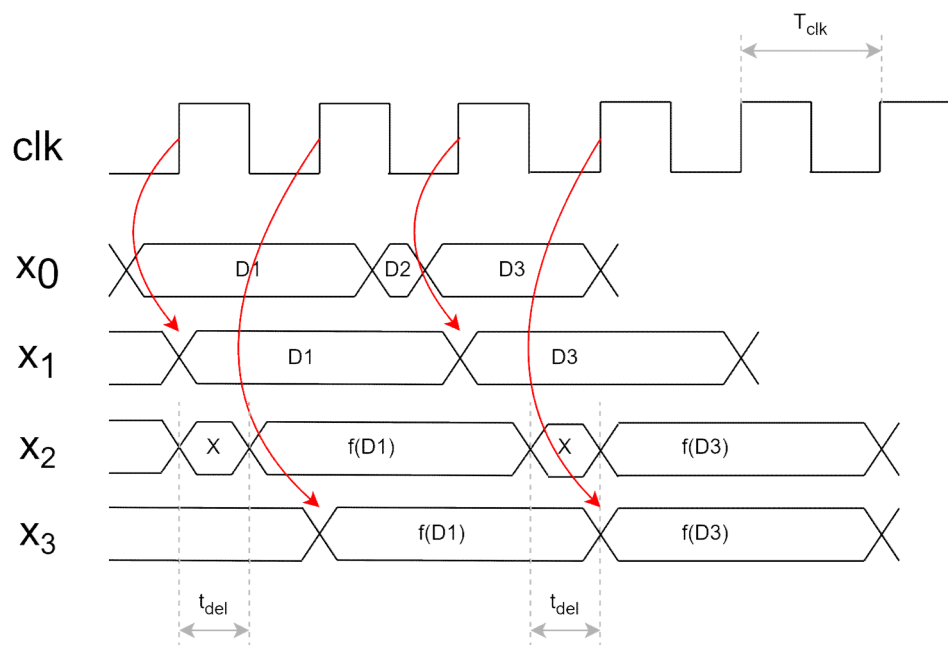
# Синхронизация вычислений

- Комбинационная логика не работает мгновенно и каждый элемент имеет свою задержку по времени.
- Все вычисления в комбинационной схеме должны быть выполнены за период тактового сигнала, генерируемого кварцевым генератором.
- В противном случае в триггерах зафиксируются значения, соответствующие значениям промежуточных вычислений.



# Verilog: literals

**<size>'<base><number>**

- **Size** – количество бит в представлении числа.
- **Base** – основание представления (b/B - binary), (d/D – decimal), (h/H – hex)
- **Number** – число в соответствии с выбранным основанием.

Примеры (12 с разными основаниями):

- 4'b1100
- 4'd12
- 4'hC

Так же существует состояния X (value unknown/don't care) Z (high impedance).


# Verilog: комбинационная логика

Переменные типа **wire** используются для описания комбинационной логики.


**Синтаксис:** **wire** [older\_bit\_index: younger\_bit\_index] variable\_name;

Для описания логики используется непрерывное присваивание **assign** (continuous assignment).
 
```
wire [15:0] a;  
wire [15:0] b;  
wire [15:0] c;  
wire d;  
  
assign c = b&a;
```



....

 


# Verilog: Последовательные схемы

Переменные `reg` в большинстве случаев представляют собой регистр.



Последовательная логика описывается с помощью блоков `always` и неблокирующих присваиваний `<=`
 
```
wire [15:0] a;  
wire [15:0] b;  
reg [15:0] c;  
  
always @(posedge clk) begin  
    c <= a&b;  
end
```


  
# D-триггер

```
reg q;  
  
always @(posedge clk) begin  
    q <= d;  
end
```




D	CLK	$Q_n$
0		0
1		1
*	0	$Q_{n-1}$
*	1	$Q_{n-1}$

 
# Verilog: Module

- Модуль – основная конструкция языка
- Представляет схему или часть схемы

```
module module_name(  
    port_direction port_name,  
    port_direction port_name,  
    . . .  
);  
  
    // module description  
  
endmodule
```




Примеры модулей ЦПУ

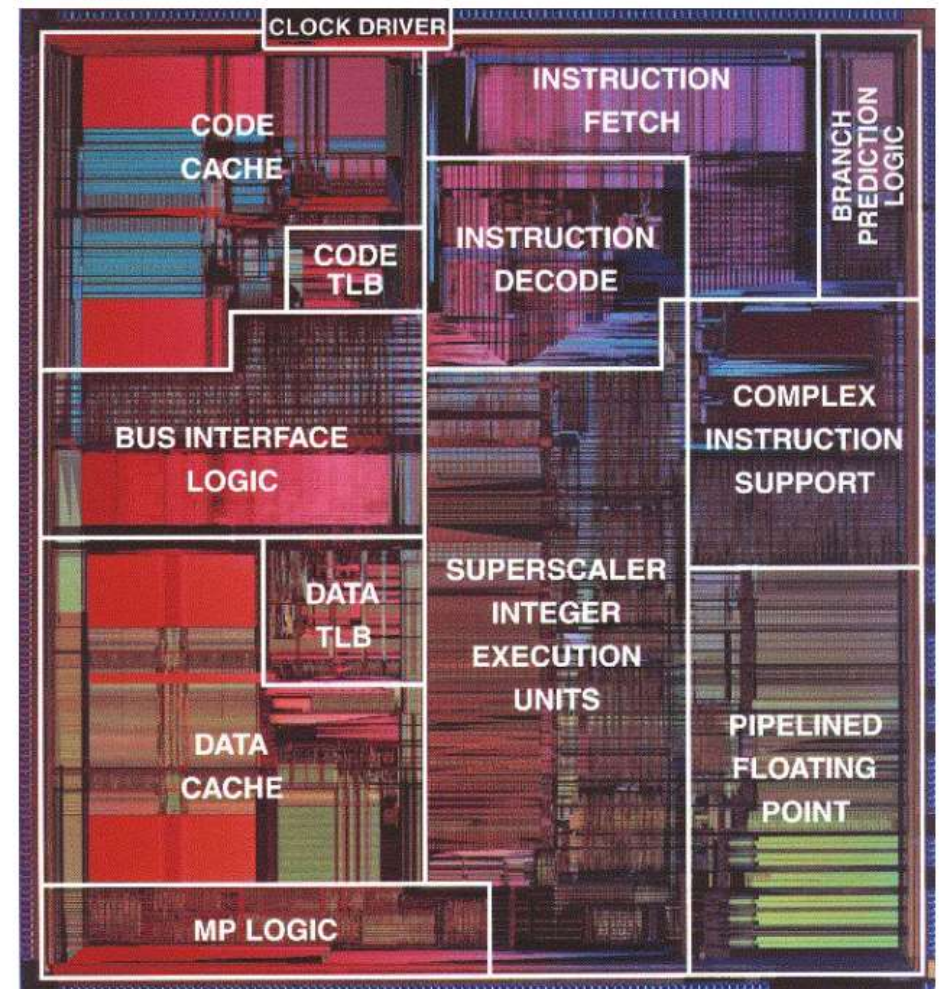
 
# Verilog: Module


```
module lab00_test(  
    input clk,  
    output clk1  
);  
    assign clk1 = clk;  
  
endmodule
```






# Проверка работоспособности схемы

Тестируемый  
**синтезируемый**  
модуль

 

`lab00_test.v`

Тестирующий **несинтезируемый**  
модуль

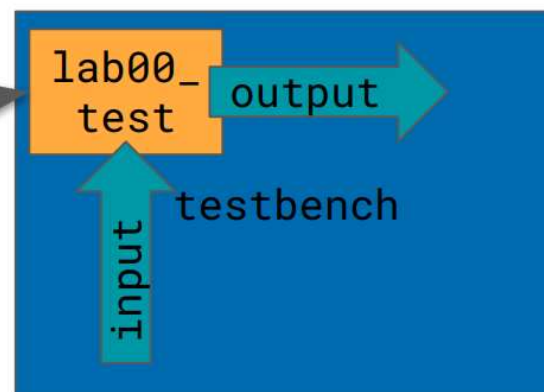

`testbench.v`

# Тестовое окружение

```
`timescale 1 ns /100 ps


module testbench();

    reg clk = 1'b0;
    always begin
        #1 clk = ~clk;
    end
    wire clk1;

    lab00_test lab00_test(.clk(clk), .clk1(clk1));


    initial begin
        $dumpvars;
        $display("Test started...");
        #10 $finish;
    end

endmodule
```

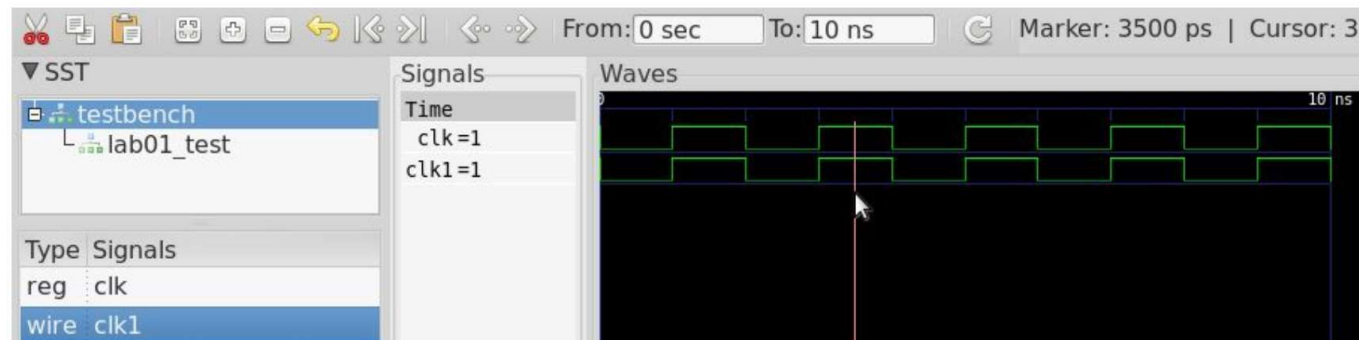

 
# Счетчик

- Тактируемая последовательностная схема
- Диаграмма состояний — единственное кольцо
- Счетчик от 0 до  $m-1$  имеет  $m$  состояний
- Счетчик от 0 до  $2^n-1$  требует  $n$  бит и называется двоичным пражрядным счетчиком
- Может использоваться как делитель частоты на  $m$


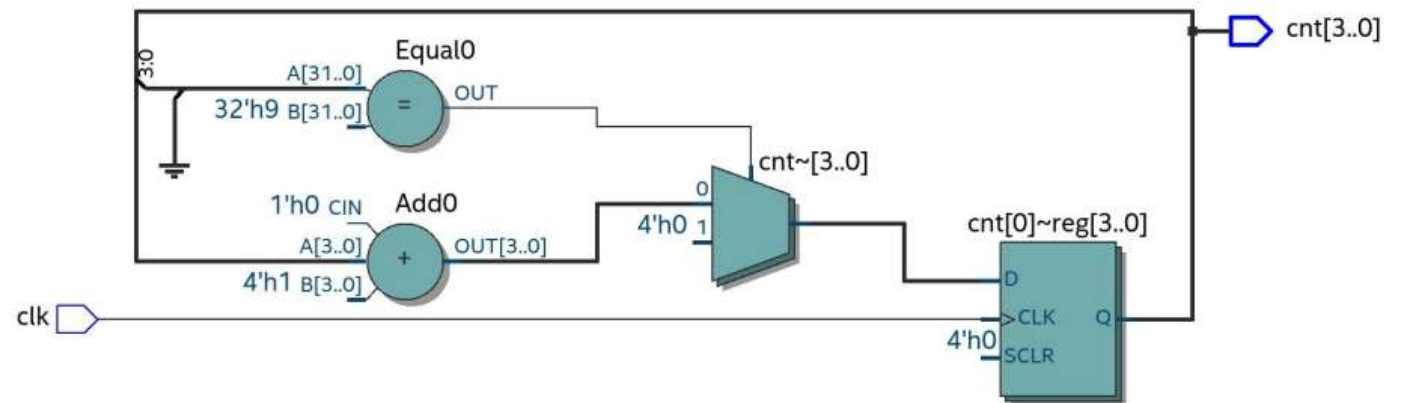
# Счетчик

```
module counter(  
    input clk  
);  
  
    reg [3:0]cnt = 0;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        if (cnt == 9)  
            cnt <= 0;  
        else  
            cnt <= cnt + 1;  
        end  
    end  
endmodule
```



# Счетчик

```
module counter(  
    input clk  
);  
  
    reg [3:0] cnt = 0;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        if (cnt == 9)  
            cnt <= 0;  
        else  
            cnt <= cnt + 1;  
        end  
    end  
endmodule
```

