 


Clk divider

```
module clk_div(  
    input clk,  
    output clk2  
);  
  
    reg [11:0] cnt = 0;  
    assign clk2 = cnt[11];  
  
    always @(posedge clk) begin  
        cnt <= cnt + 12'b1;  
    end  
  
endmodule
```

В чем заключается проблема ?




Clk divider

```
module clk_div(  
    input clk,  
    output clk2  
);  
  
    reg [11:0] cnt = 0;  
    assign clk2 = cnt[11];  
  
    always @(posedge clk) begin  
        cnt <= cnt + 12'b1;  
    end  
  
endmodule
```

Мы создаем новый clock-домен.

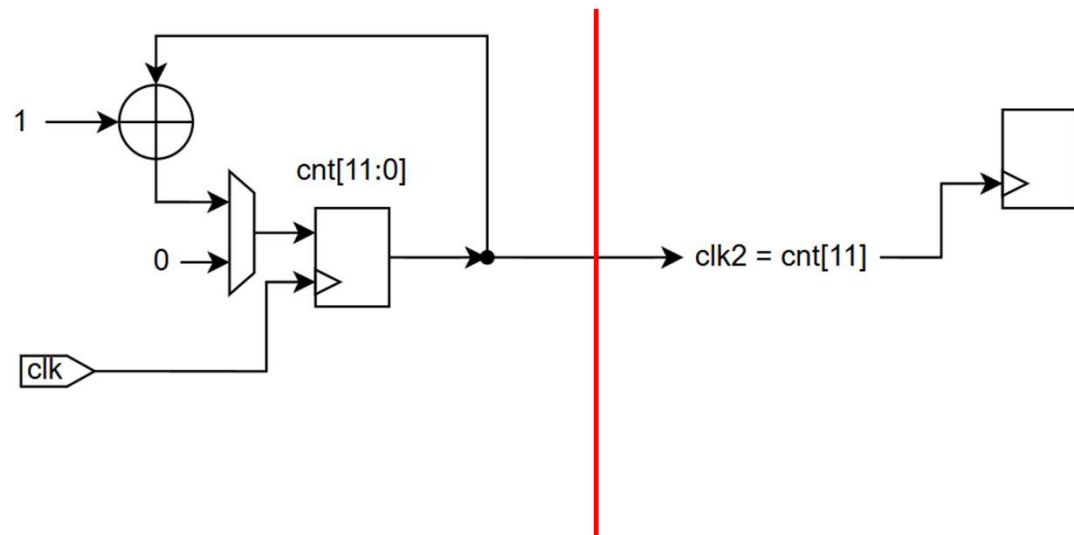1. Усложнение разводки и затраты ресурсов разводки синхронизирующих сигналов.
2. Работа с разными clock-доменами и переходами между ними усложняет дизайн.



clk enable

```

module clk_div #(
    parameter P_DIVIDER=5
)(
    input clk,
    input clk_en
);

    localparam PW_CNT = $clog2(P_DIVIDER);
    reg [PW_CNT-1: 0] cnt = 0;

    always @(posedge clk) begin
        if (cnt==P_DIVIDER-1) begin
            cnt <= 0;
        end
        else begin
            cnt <= cnt + 1;
        end
    end



    assign clk_en = cnt==0;

endmodule

```

У регистра есть вывод ENA, который позволяет производить запись только в случае если на этом выводе 1.

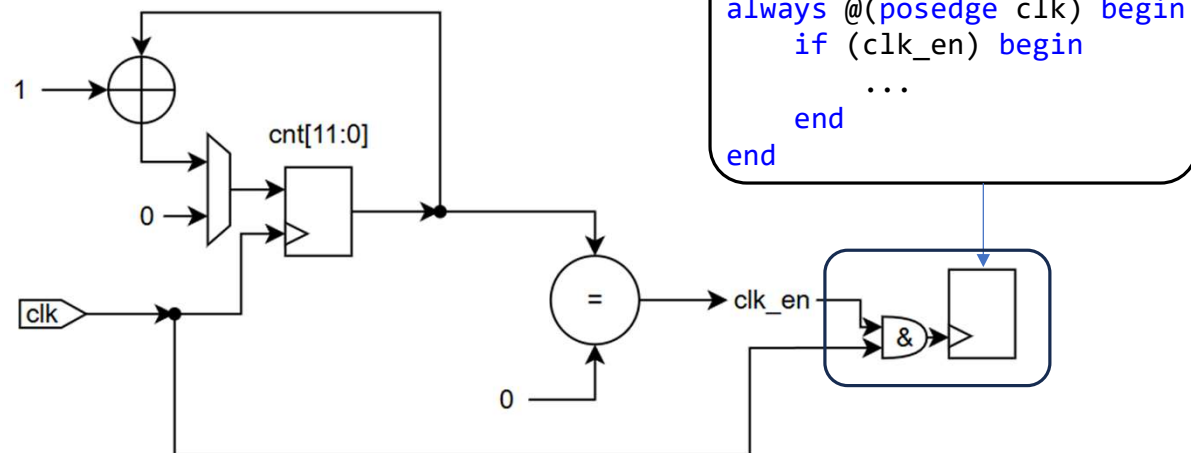 (нельзя напрямую тактировать от clk&clk_en данная конструкция приведена только для демонстрации принципа!!!)



```

always @(posedge clk) begin
    if (clk_en) begin
        ...
    end
end

```



clk enable

```
module clk_div #(
    parameter P_DIVIDER=5
)(
    input clk,
    input clk_en
);


localparam PW_CNT = $clog2(P_DIVIDER);
reg [PW_CNT-1: 0] cnt = 0;

always @(posedge clk) begin
    if (cnt==P_DIVIDER-1) begin
        cnt <= 0;
    end
    else begin
        cnt <= cnt + 1;
    end
end


assign clk_en = cnt==0;
```

endmodule

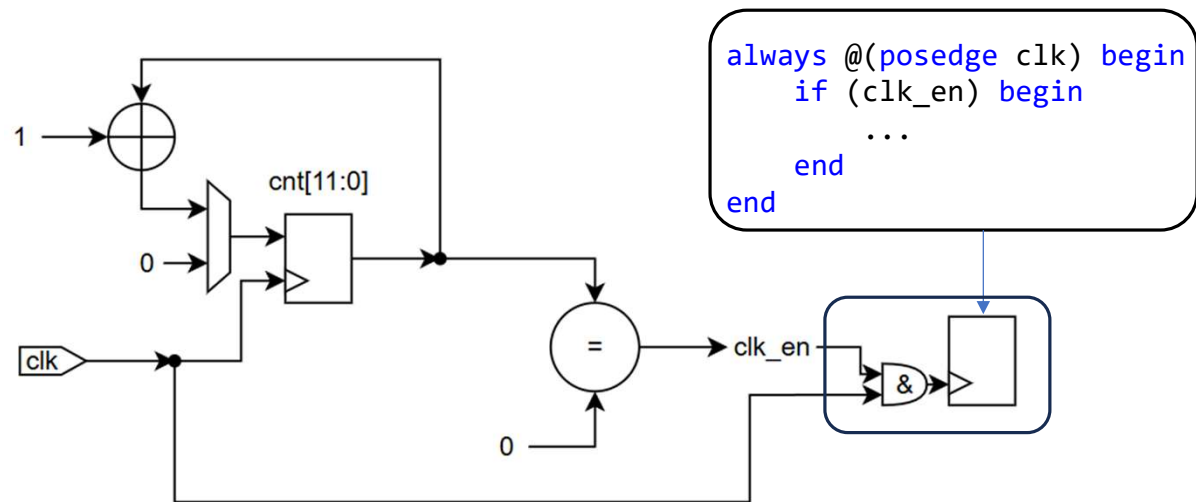Таким образом мы совершаем действия с требуемой частотой, но не создаем новые clock-домены.



Async FIFO

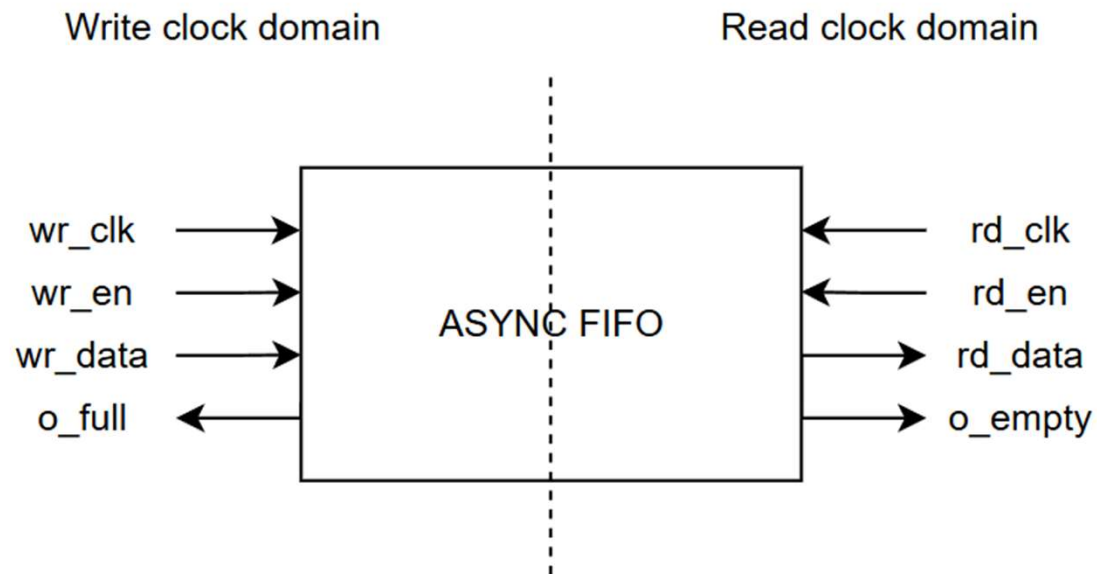


[Clifford E. Cummings "Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design"](#)

Циклический буфер (Empty and full)

Для определения мест для чтения и записи можно использовать переменные:

 
1. Read pointer – следующий для чтения
2. Size – размер очереди
3. Empty = (size==0)
4. Full = (size==size_max-1)

Непонятно как синхронизовать между доменами



Альтернативно можно использовать указатели на точку чтения и записи:

 1. Read pointer (rptr) – следующий для чтения
2. Write pointer (wptr) – следующий для записи
3. Empty = (rptr==wptr)?
4. Full = (rptr==wptr)?




Full and Empty

Рассмотрим FIFO размера 16.

Для указателей понадобится по 4 бита.

 Добавим к каждому указателю по 1 дополнительному биту который будет определять четность “круга”.



Теперь этот бит определяет full или empty:

1. Если этот бит у указателей разный, то waddr догнал raddr на круг. Значит флаг full должен быть активен
2. Если этот бит одинаковый, то значит количество кругов пройденных указателями равно. Флаг empty активен.


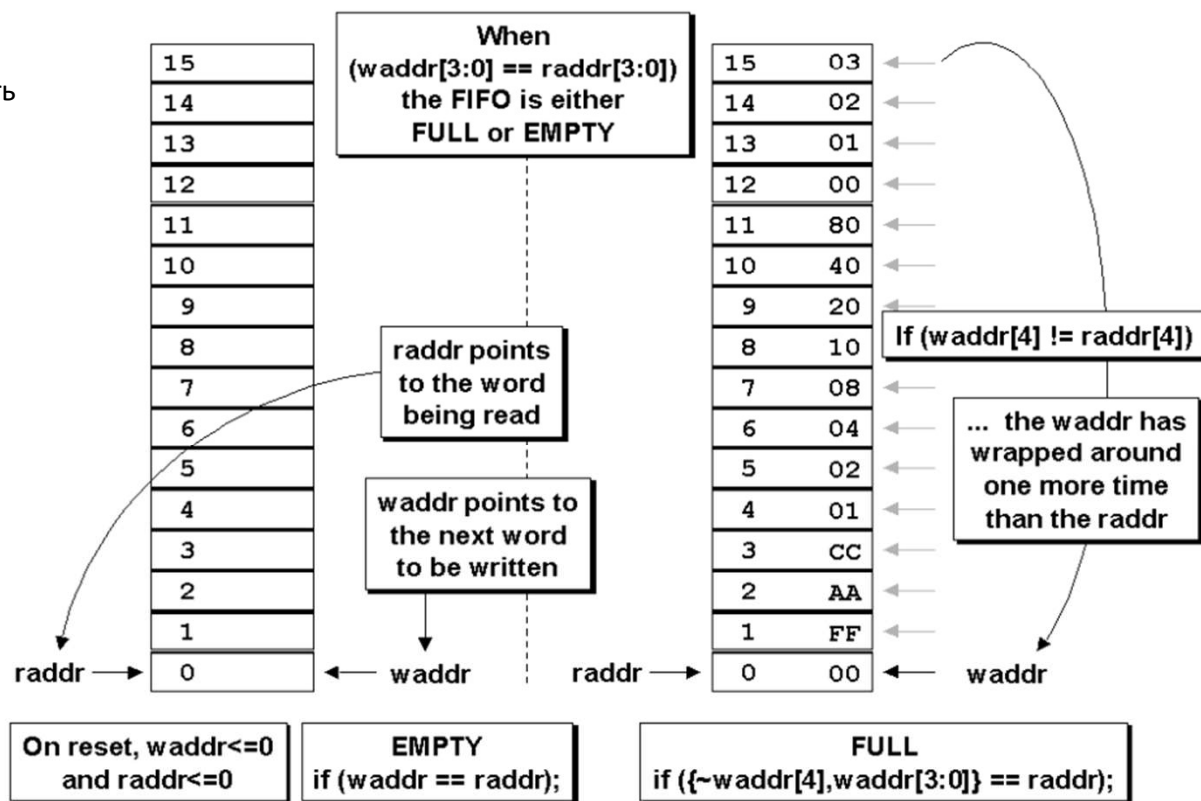




Figure 1 - FIFO full and empty conditions

Синхронизация указателей

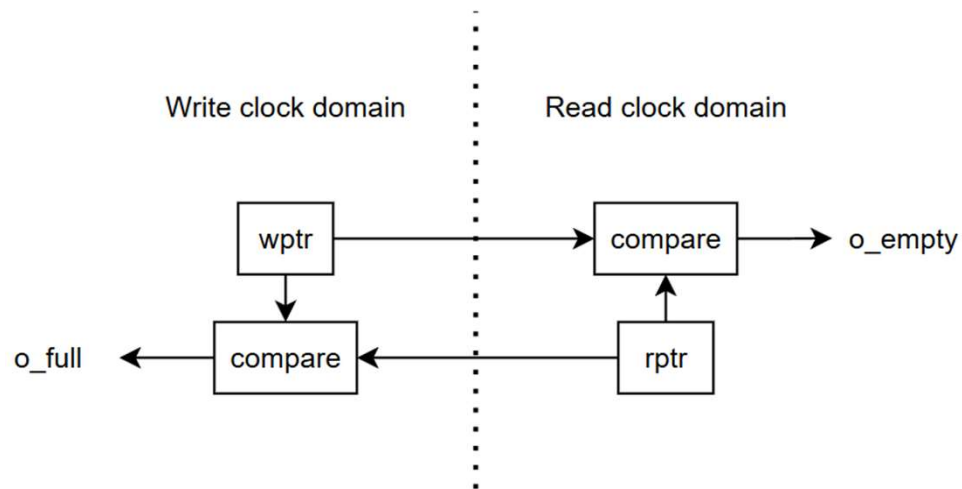
Наиболее логично поместить `wptr` в домене записи, а `rptr` в домене чтения. Но для генерации флагов `full`, `empty` требуются оба указателя. А это опять синхронизация многобитного значения?




Gray code pointers

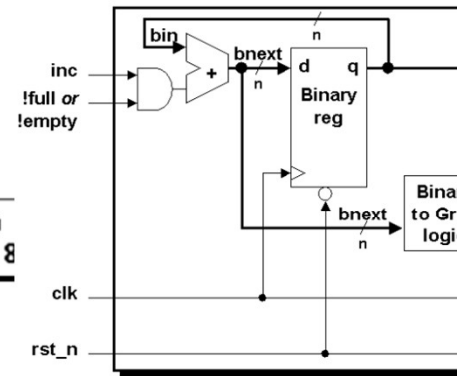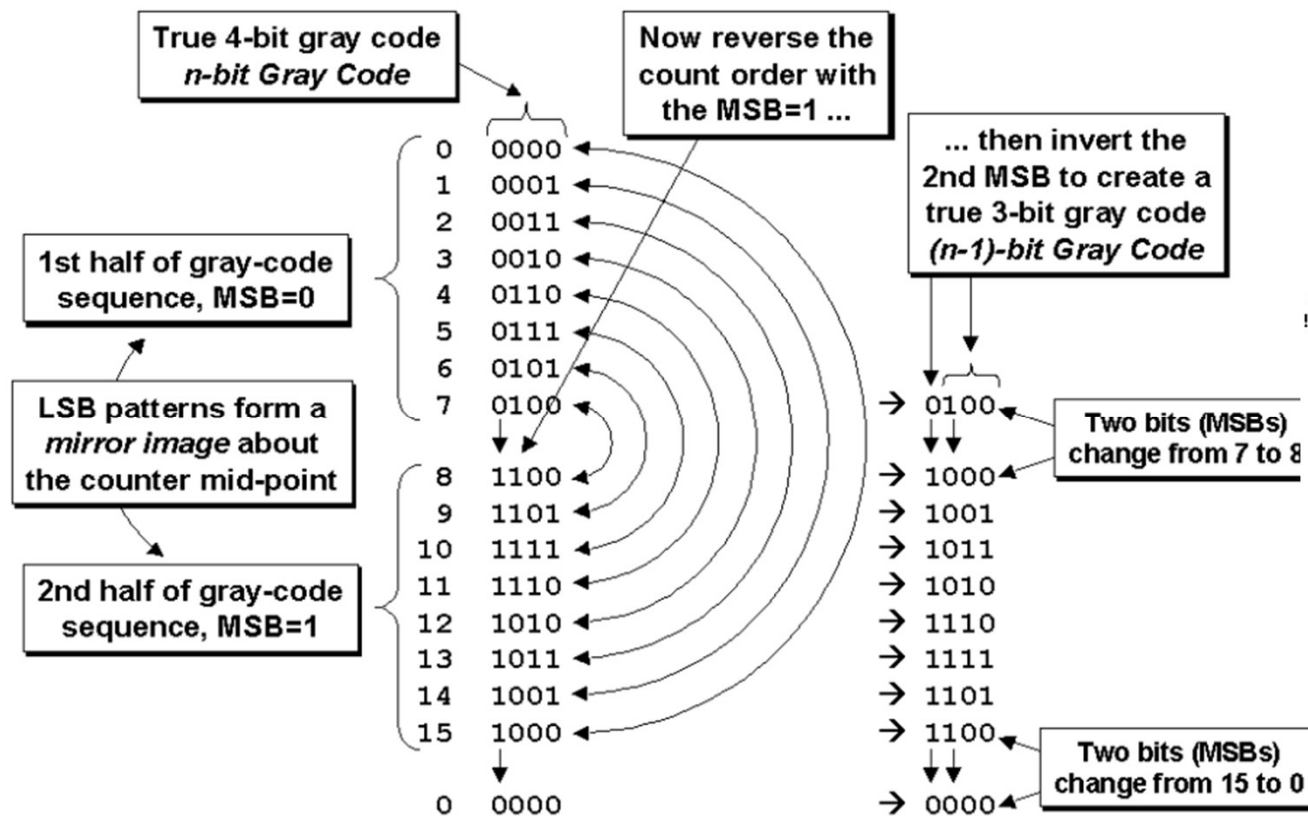


Gray code pointers implementation

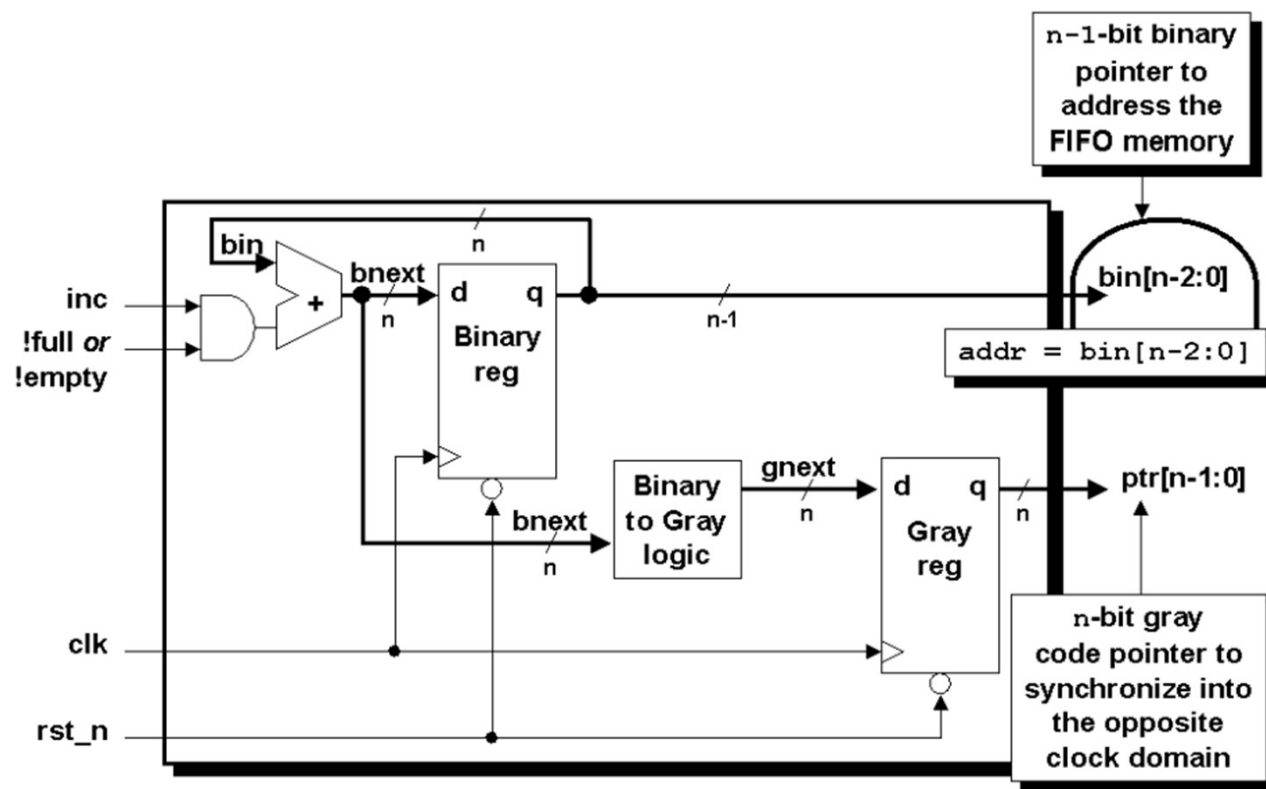

Asynchronous FIFO

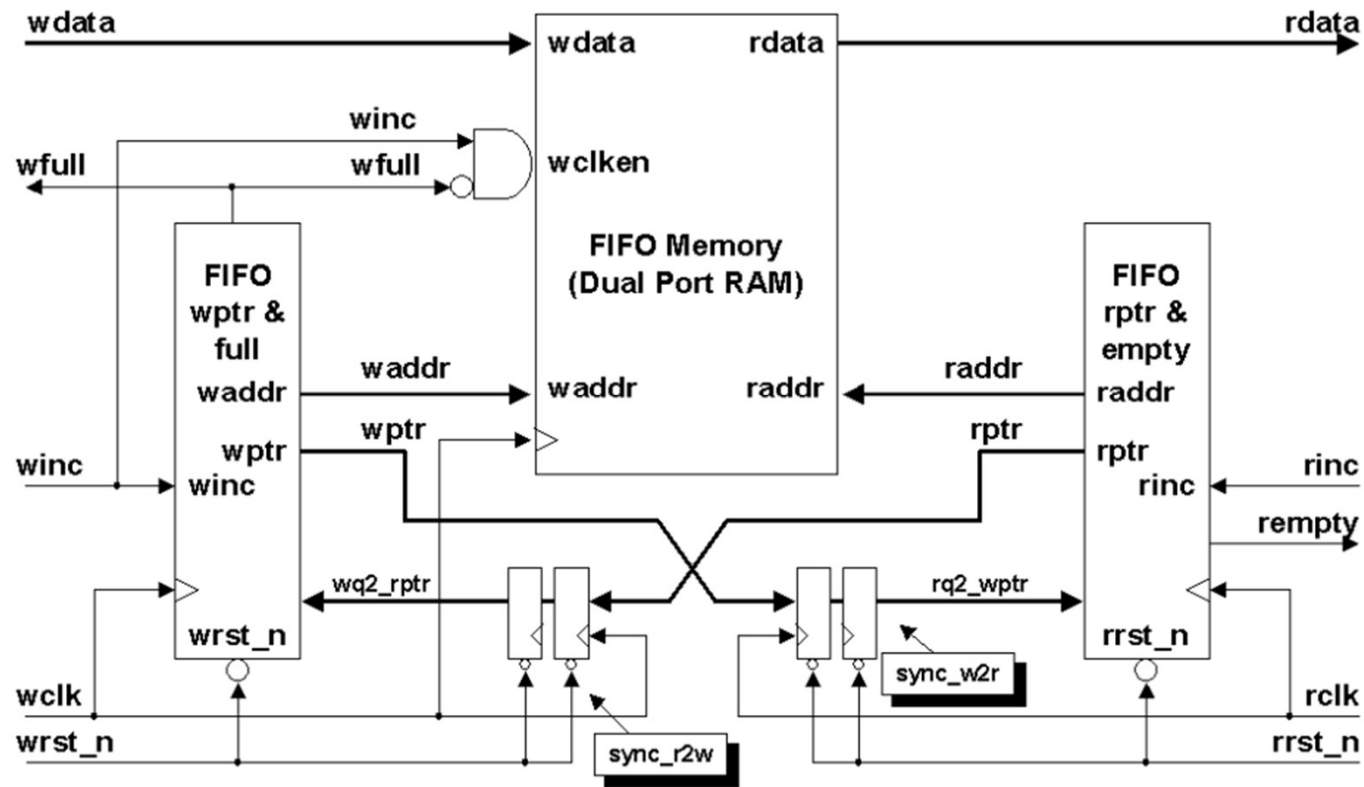


Asynchronous FIFO

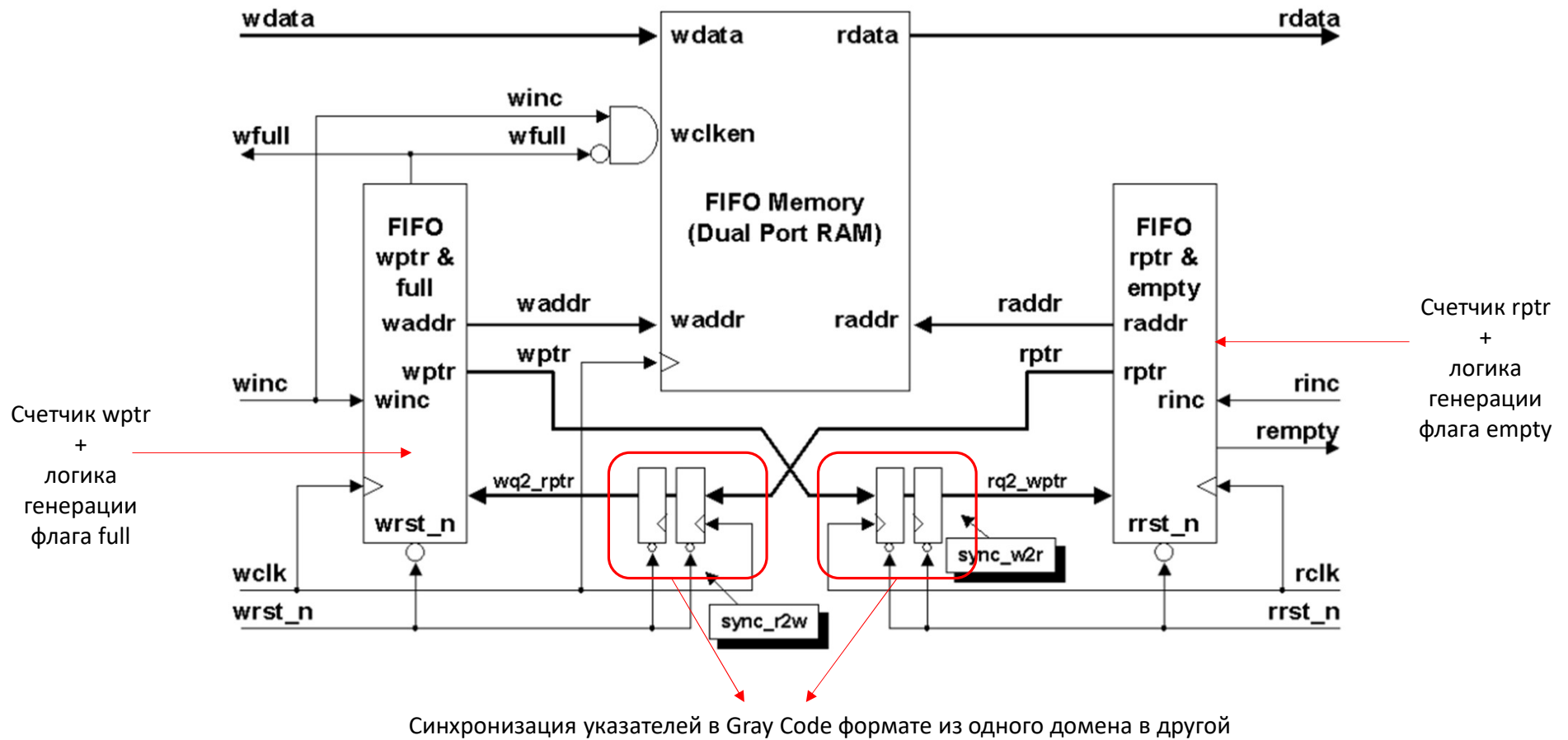

empty

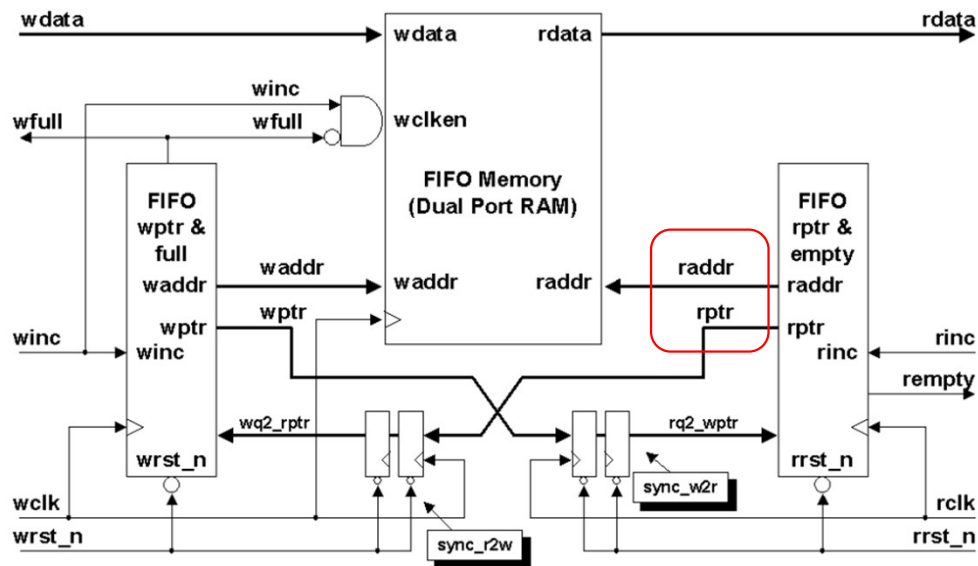
Флаг empty на стороне чтения получается просто: если указатель rptr равен синхронизированному в домен чтения указателю wptr.



full

Условие full:

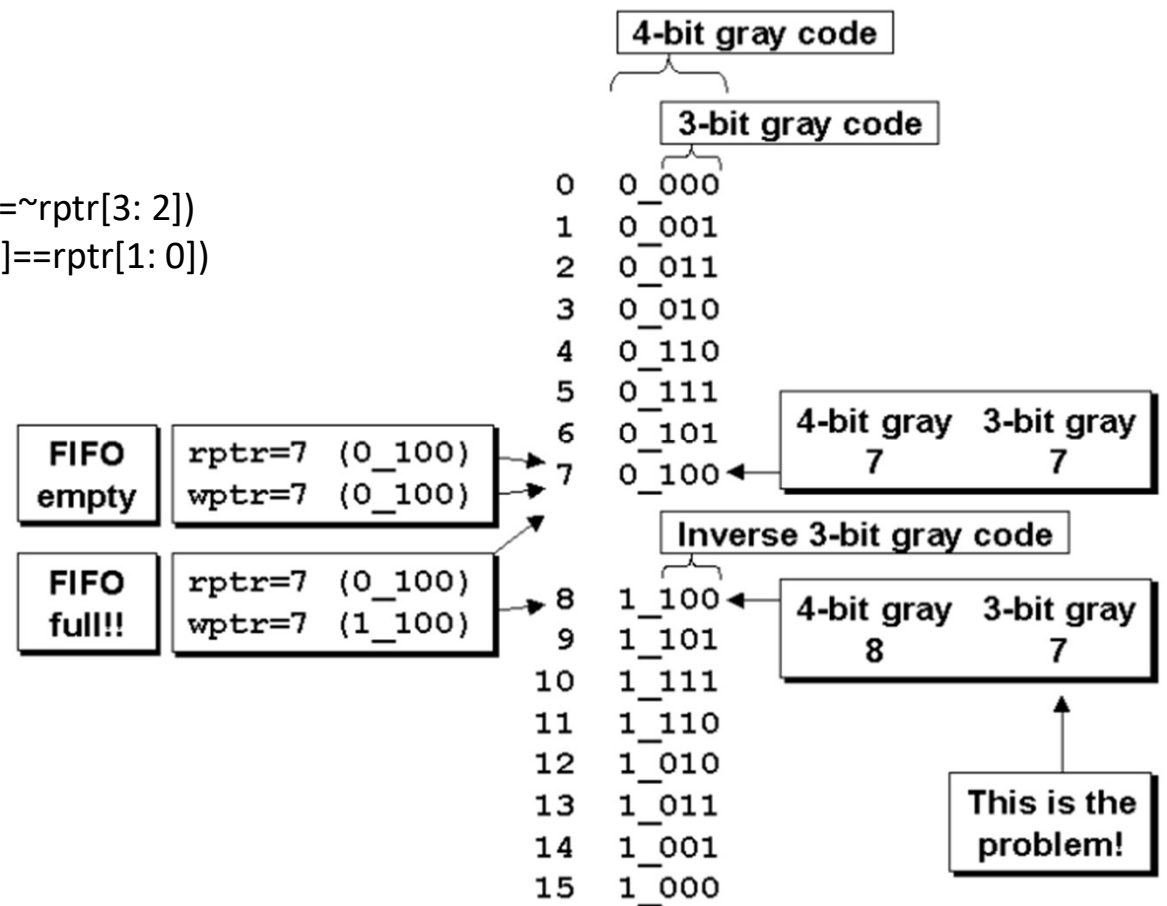1. 2 старших бита не равны ($wptr[3:2] == \sim rptr[3:2]$)
2. Все остальные биты равны ($wptr[1:0] == rptr[1:0]$)



Потенциальные проблемы в дизайне.

Представим что частота `wr_clk` значительно выше `rd_clk`. За время периода `rd_clk` указатель на запись (`wptr`) инкрементируется несколько раз. Тогда получается что даже с использованием кода Грея поменяется сразу несколько бит. Не приведет ли это к проблеме в синхронизации указателей?

Ответ: Нет. Проблема возникает когда несколько бит меняются одновременно вблизи фронта синхросигнала и часть из бит имеет предыдущее значение, часть новое, а какие то попадают в метастабильность. Здесь же в момент фронта будет меняться только один сигнал.

Потенциальные проблемы в дизайне.

Представим что частота `wr_clk` значительно выше `rd_clk`. За время периода `rd_clk` указатель на запись (`wptr`) может инкрементироваться несколько раз. Не возникнет ли ситуация в которой fifo первой записью заполнится, а второй записью переполнится?

Ответ: Нет. Т.к. в данной реализации используется pessimistic full&empty. Флаг full определяется на стороне записи сразу же как наступает данное событие

